

---

# Architettura dei Calcolatori

## Algebra delle reti Logiche

---

Ing. dell'Automazione  
A.A. 2011/12  
Gabriele Cecchetti

---

## Algebra delle reti logiche

- Sommario:
  - Segnali e informazione
  - Algebra di commutazione
  - Porta logica e transistor
  - Analisi di reti combinatorie
  - Sintesi di reti combinatorie
  - Minimizzazione di reti combinatorie
  
- Riferimenti:
  - Hamacher "Introduzione all'architettura del Calcolatore", cap. 2, sezioni 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
  - G. Bucci "Architetture e organizzazione dei Calcolatori Elettronici – Fondamenti", Cap. 3, sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

---

Nozioni fondamentali di tecnologia microelettronica

# SEGNALE E INFORMAZIONE


---

## Segnale e informazione

- Per elaborare informazioni, occorre rappresentarle (o codificarle) mediante una tecnica di rappresentazione.
- Per rappresentare le informazioni si usano segnali.
- I segnali devono essere elaborati, nei modi opportuni, tramite dispositivi di elaborazione.
- In un sistema digitale le informazioni sono rappresentate, elaborate e trasmesse mediante grandezze fisiche che assumono solo valori discreti.
- Ogni valore è associato a una cifra (*digit*) della rappresentazione.
 
## Segnali digitali vs. segnali analogici

- Un segnale analogico porta più informazione di uno digitale:
  - infinità di valori nell'intervallo di definizione,
  - infinità di andamenti della forma d'onda.
- Nella pratica disturbi e limiti fisici alla velocità di variazione rendono inaccurato sia il processo di generazione sia quello di riconoscimento e misura dei segnali analogici.
- I segnali digitali sono meno sensibili al rumore e ai fenomeni transitori.
- **I sistemi digitali più semplici ed affidabili sono quelli binari**, in cui i segnali possono assumere **due** valori e ai cui componenti è richiesta solo la capacità di discriminarli.




## Segnale binario (1/2)

- Segnale binario: grandezza fisica che assume due valori distinti, indicati per convenzione con le cifre 0 e 1:

$$s \in \{0, 1\} \quad (\text{low, high - false, true - falso, vero})$$

- Grandezze fisiche usate per rappresentare l'informazione nel sistema digitale:
  - *elettrica* (tensione o corrente)
  - *magnetica* (intensità magnetica)
  - *ottica* (potenza ottica)
 
# Segnale binario nei circuiti elettronici



Valori tipici per la tecnologia TTL:

- $V_{cc} = 5$  Volt
- $V_{massa} = 0$  Volt
- $V_{1,min} \approx 2$  Volt
- $V_{0,max} \approx 0,8$  Volt
- soglia  $\approx 1,5$  Volt


Valori tipici per la tecnologia MOS:

- $V_{cc} = 5$  Volt
- $V_{massa} = 0$  Volt
- $V_{1,min} \approx 3,8$  Volt
- $V_{0,max} \approx 1,3$  Volt
- soglia  $\approx 2,5$  Volt

- La grandezza fisica assume solo due valori discreti
 
# Classificazione dei sistemi digitali

- Per elaborare il segnale binario, si usano due classi di dispositivi (*digitali*) di elaborazione:



- **Reti combinatorie** (*reti senza memoria*): l'uscita all'istante di tempo  $t$  dipende *esclusivamente* dall'ingresso:

$$O = f(I)$$

- **Reti sequenziali** (*reti con memoria*): quando l'uscita è all'istante di tempo  $t$  è funzione, oltre che dell'ingresso allo stesso istante di tempo, anche dello *stato della rete*.

$$O = f(I, S)$$

$$S_{\text{futuro}} = g(I, S)$$

---

Concetti, operazioni, proprietà dell'Algebra di Boole  
Funzione combinatoria

# ALGEBRA DI COMMUTAZIONE (O ALGEBRA DI BOOLE)

---

## Algebra di commutazione

- Deriva dall'Algebra di Boole e consente di descrivere matematicamente i circuiti digitali (o circuiti logici).
- Definisce le espressioni logiche che descrivono il comportamento del circuito da realizzare, nella forma seguente (I ingressi, U uscite):

$$\mathbf{U} = \mathbf{f}(\mathbf{I})$$

- A partire dalle equazioni logiche si può derivare la realizzazione circuitale (rete logica).
- I componenti dell'algebra di Boole sono: le variabili di commutazione, gli operatori fondamentali e le proprietà degli operatori logici, tramite le quali è possibile trasformare le espressioni logiche.

## Variabile e operatore


- Una variabile di commutazione (o variabile logica) corrisponde al singolo bit di informazione rappresentata e elaborata.
- Gli operatori fondamentali sono i seguenti:

negazione (o inversione o complemento)	$\neg A, /A, \overline{A}$	$= 1$ se $A = 0$ $= 0$ se $A = 1$
prodotto logico	$A \cdot B$	$= 1$ se $A = B = 1$ $= 0$ altrimenti
somma logica	$A + B$	$= 0$ se $A = B = 0$ $= 1$ altrimenti

## Negazione: NOT

- **Il risultato è 1 se il termine a cui si applica è 0 ed è 0 se il termine a cui si applica è 1.**

- Operatore logico:

 

- Simbolo circuitale:

- Tabella di verità

A	$\neg A$
0	1
1	0

## Prodotto logico: AND

- **Il risultato è 1 se e solo se sono 1 ambedue i termini del prodotto.**

□ Operatore logico: •

□ Simbolo circuitale: 

□ Tabella di verità

A	B	A*B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

## Somma logica: OR

- **Il risultato è 1 se almeno uno dei due termini è 1.**

□ Operatore logico: +

□ Simbolo circuitale: 

□ Tabella di verità

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

## Proprietà dell'algebra (1/3)

### 1. Idempotenza

$$x + x = x$$

$$x * x = x$$

### 2. Distributiva

$$x * (y + z) = (x * y) + (x * z)$$

$$x + (y * z) = (x + y) * (x + z)$$

### 3. Associativa

$$x + (y + z) = (x + y) + z$$

$$x * (y * z) = (x * y) * z$$

### 4. Commutativa

$$x + y = y + x$$

$$x * y = y * x$$

## Proprietà dell'algebra (2/3)

### 5. Assorbimento

$$x + x * y = x$$

$$(x + y) * x = x$$

### 6. Operatore neutro

$$0 + x = x$$

$$1 * x = x$$

### 7. Operatore nullo (o di complemento)

$$x * /x = 0$$

$$x + /x = 1$$

### 8. Doppia negazione (o involuzione)

$$//x = x$$



## Proprietà dell'algebra (3/3)

### 9. Elementi delle operazioni forzanti AND e OR

$$x + 1 = 1$$

$$x * 0 = 0$$

### 10. Teorema di De Morgan

$$\overline{(x + y)} = \overline{x} * \overline{y}$$

$$\overline{(x * y)} = \overline{x} + \overline{y}$$

#### ■ Principio di dualità

- Per ciascuna coppia di regole si passa all'altra se si scambiano tra loro le operazioni di somma e prodotto e gli 1 con gli 0.

## Costante logica e variabile logica

- **Costante logica** → *un simbolo cui è permanentemente assegnato uno dei possibili valori presi dall'insieme {0, 1}*
- **Variabile logica** → *un simbolo che può assumere indifferentemente uno dei due valori presi dall'insieme {0, 1}*

---

## Espressione logica

- **Def. Espressione logica** → una qualunque combinazione di variabili o costanti legate tra loro da operatori logici fondamentali.
- Combinando costanti logiche (0 e 1), variabili logiche ( $a$ ,  $b$ , ecc,  $x$ ,  $y$ , ecc) e operatori logici si ottengono espressioni logiche (o booleane).
- Un'espressione logica assume diversi valori secondo come vengano assegnate le variabili, a 0 o 1.
- Ogni proprietà degli operatori logici è formulata come uguaglianza tra espressioni, la quale vale per qualunque assegnamento alle variabili (si dice essere un'*identità logica*).

---

## Trasformazione delle espressioni logiche

- L'espressione logica può assumere forme equivalenti, le quali assumono valore identico a fronte dello stesso assegnamento.
- Espressioni logiche equivalenti sono ottenibili l'una dall'altra tramite l'applicazione ripetuta delle proprietà degli operatori logici.

## Esempio di trasformazione

- Trasformare  $\bar{a} \bar{b} c + \bar{a} b c + a b \bar{c}$

espressione trasformata	proprietà utilizzata
$\bar{a} \bar{b} c + \bar{a} b c + a b \bar{c}$	idempotenza $x + x = x$
$\bar{a} \bar{b} c + \bar{a} b c + a b c + a b \bar{c}$	distributiva $x y + x z = x (y + z)$
$\bar{a} c (\bar{b} + b) + a b (c + \bar{c})$	complemento $x + \bar{x} = 1$
$\bar{a} c 1 + a b 1$	prop. dello 1 $x 1 = x$
$\bar{a} c + a b$	distributiva
$\bar{a} (c + b)$	

## Funzione logica

- **Def. Funzione logica delle  $n$  variabili booleane**  
 $x_1, \dots, x_n \rightarrow$  la relazione  $\{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$  che associa un valore booleano a ciascuna delle  $2^n$  configurazioni possibili delle  $n$  variabili:

$$y = f(x_1, \dots, x_n)$$

- **Una funzione logica** (o combinatoria, o funzione booleana) corrisponde a un'espressione booleana, contenente una o più variabili booleane e gli operatori booleani AND, OR e NOT:
  - dando dei valori alle variabili booleane della funzione combinatoria, si calcola il corrispondente valore della funzione

## Esempio di funzione logica

- Esempio:  
funzioni logiche  $S$  e  $C$  a 2 ingressi  $a$  e  $b$ , tali che
    - $S = 1$  se e solo se solo uno degli ingressi vale 1
    - $C = 1$  se e solo se entrambi gli ingressi valgono 1
- le espressioni booleane per le due funzioni  $S$  e  $C$  sono:
- $S = a/b + /a b$
  - $C = a b$

## Tabella di verità

- *Per specificare il comportamento di una funzione logica basta specificare, per ogni possibile configurazione degli ingressi, il valore dell'uscita.*
- **La tabella di verità di una funzione a  $n$  ingressi ha  $2^n$  righe, che corrispondono a tutte le possibili configurazioni di ingresso.**
- La tabella di verità ha due “gruppi” di colonne:
  - *colonne degli ingressi*, le cui righe contengono tutte le combinazioni di valori (assegnamenti) delle variabili della funzione
  - *colonna di uscita*, che riporta i corrispondenti valori assunti dalla funzione

## Esempio di tabella di verità (1/2)

- $f(a, b, c) = ab + /c$  è una funzione logica a 3 variabili  $a$ ,  $b$  e  $c$ :
  - $f(0, 0, 0) = 0 \cdot 0 + /0 = 0 + 1 = 1$
  - $f(0, 0, 1) = 0 \cdot 0 + /1 = 0 + 0 = 0$
  - $f(0, 1, 0) = 0 \cdot 1 + /0 = 0 + 1 = 1$
  - ... (e così via)
  - $f(1, 1, 1) = 1 \cdot 1 + /1 = 1 + 0 = 1$
- In totale ci sono  $2^3 = 8$  assegnamenti, pertanto la tabella di verità ha 8 righe.

## Esempio di tabella di verità (2/2)

# riga	$a$	$b$	$c$	$ab + /c$	$f$
0	0	0	0	$0 \cdot 0 + /0$	1
1	0	0	1	$0 \cdot 0 + /1$	0
2	0	1	0	$0 \cdot 1 + /0$	1
3	0	1	1	$0 \cdot 1 + /1$	0
4	1	0	0	$1 \cdot 0 + /0$	1
5	1	0	1	$1 \cdot 0 + /1$	0
6	1	1	0	$1 \cdot 1 + /0$	1
7	1	1	1	$1 \cdot 1 + /1$	1

$n = 3$  ingressi

$2^n = 2^3 = 8$  righe

colonna di uscita

## Altro esempio di tabella di verità

#	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$\bar{x}_1\bar{x}_2$	$x_2x_3$	$\bar{x}_1\bar{x}_2 + x_2x_3 = f_1$
0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
2	0	1	0	0	0	0
3	0	1	1	0	1	1
4	1	0	0	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0
6	1	1	0	0	0	0
7	1	1	1	0	1	1

## Equivalenza di funzioni logiche

- *Una funzione logica può ammettere più espressioni booleane differenti che la definiscono.*
- Esse hanno tutte lo stesso comportamento (cioè la medesima tabella di verità), ma possono avere struttura (e costo) differente.
- Per vedere se due reti combinatorie siano equivalenti, basta confrontarne le tabelle di verità.
- Alternativamente, si può cercare di trasformare un'espressione booleana nell'altra (ciò in genere è più difficile del ricavarne le tabelle di verità).

## Esempio di funzioni logiche equivalenti

- le funzioni  $x(y + z)$  e  $xy + xz$  sono equivalenti

#	x	y	z	$y + z$	$x(y + z)$	$xy$	$xz$	$xy + xz$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	0	1	0	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	0
5	1	0	1	1	1	0	1	1
6	1	1	0	1	1	1	0	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1

## Porta Logica e Transistore

Tecnologia del transistore  
porte logiche fondamentali

---

## Porta logica

- Il circuito digitale è formato da componenti digitali elementari, chiamati porte logiche.
- La porta logica è il circuito minimo per l'elaborazione di segnali binari e corrisponde agli operatori elementari dell'algebra di commutazione.
- Le porte logiche sono classificate in base al modo di funzionamento: porta **NOT**, **AND** od **OR**.
- Queste sono le porte logiche di base e costituiscono un insieme di operatori funzionalmente completo:
  - classificazione per numero di ingressi: porte a 1 ingresso, a 2 ingressi, 3 ingressi, e così via ...


---

## Transistore

- L'elemento funzionale fondamentale per la costruzione della porta logica è il transistore.
- Il transistore è un dispositivo elettronico.
- Opera su grandezze elettriche:
  - tensione e corrente
- Funziona come un interruttore.
- Ha due stati di funzionamento:
  - interruttore aperto
  - interruttore chiuso



# Struttura del Transistore Bipolare

 

transistore bipolare  
(*bipolar junction transistor*,  
*BJT*)

## Funzionamento di BJT (1/2)


- Se la tensione di base  $V_{ingresso}$  è inferiore a una data soglia critica, il transistore si comporta come un interruttore aperto, cioè tra emettitore e collettore non passa corrente, e pertanto la tensione di uscita diventa uguale a quella di alimentazione:

$$V_{uscita} = V_{cc} = 5 \text{ Volt} \quad (\text{in tecnologia TTL})$$

- Se la tensione di base  $V_{ingresso}$  è superiore a una data soglia critica, il transistore si comporta come un interruttore chiuso, cioè tra emettitore e collettore passa corrente, e pertanto la tensione di uscita diventa uguale a quella di massa:

$$V_{uscita} = V_{massa} = 0 \text{ Volt} \quad (\text{in tecnologia TTL})$$

## Funzionamento di BJT (2/2)

 

## Porta NOT con BJT


- Il singolo transistor BJT della figura è una porta NOT.
- Se l'ingresso vale 0 Volt, l'uscita vale 5 Volt.
- Se l'ingresso vale 5 Volt, l'uscita vale 0 Volt.
- La tabella seguente rappresenta il funzionamento della porta NOT, e si può interpretare come tabella di verità:

valore logico di ingresso	$V_{ingresso}$	$V_{uscita}$	valore logico di uscita
0	0 Volt	5 Volt	1
1	5 Volt	0 Volt	0


## Tecnologia CMOS complementare

- Il transistorore BJT non è oggi il più usato nei circuiti integrati costituenti il calcolatore.
- Si usa il transistorore MOS (*Metal Oxide Silicon*), più compatto e a consumo di energia minore.
- Ci sono due tipi di tale transistorore, NMOS e PMOS (*negative e positive MOS*), che funzionano in modo complementare:
  - lo stato di chiuso di NMOS corrisponde a quello di aperto di PMOS (e viceversa).
- Si usano in combinazione per realizzare circuiti logici particolarmente compatti e a basso consumo:
  - tecnologia CMOS (*complementary MOS*).


## Struttura del transistorore NMOS

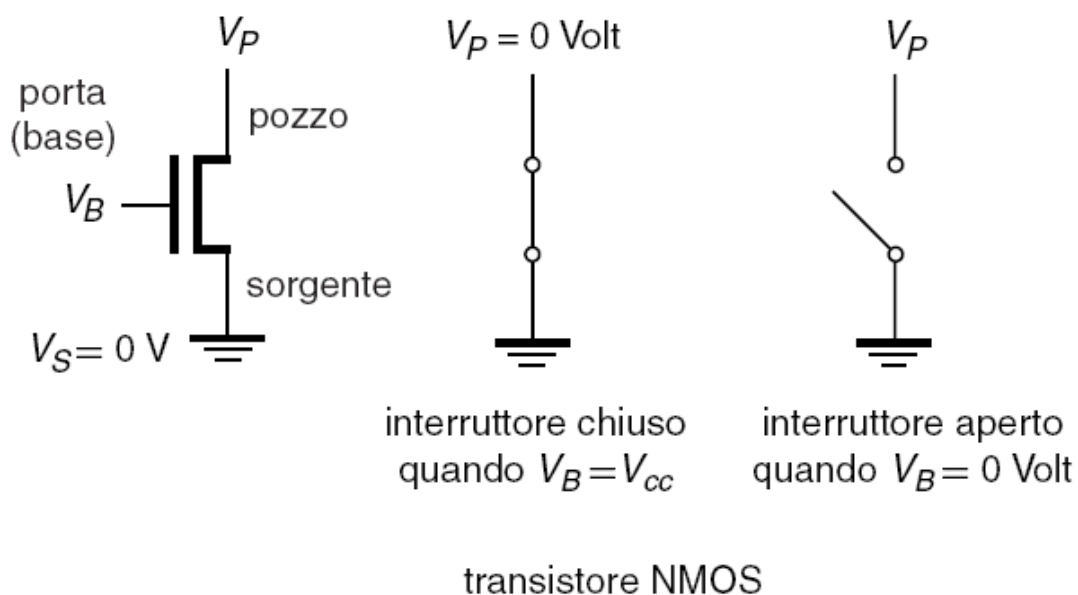


# Struttura del transistor PMOS

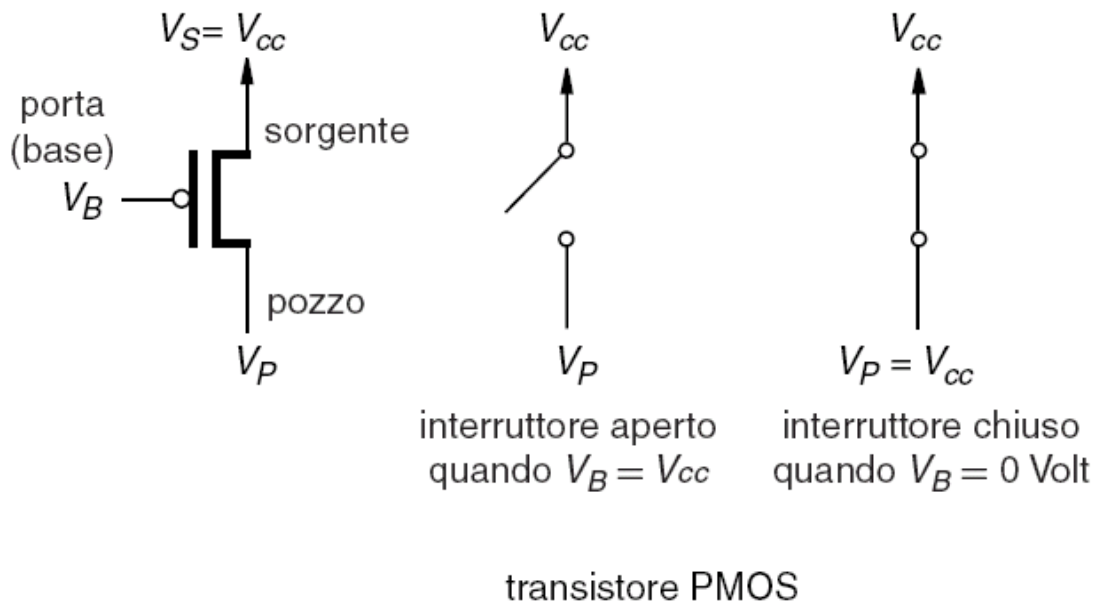

# Porta NOT in Tecnologia CMOS

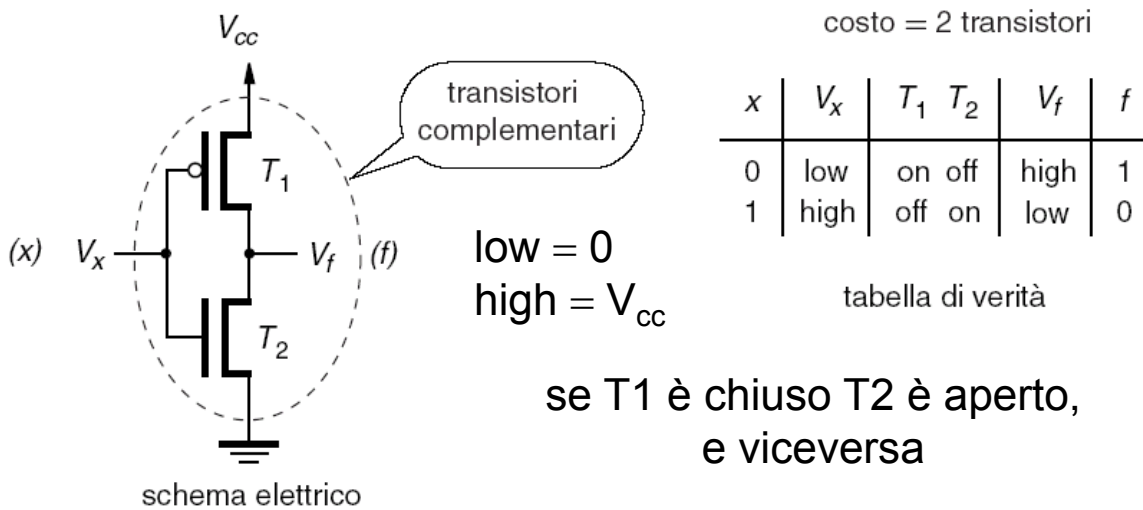

# Circuito CMOS generale

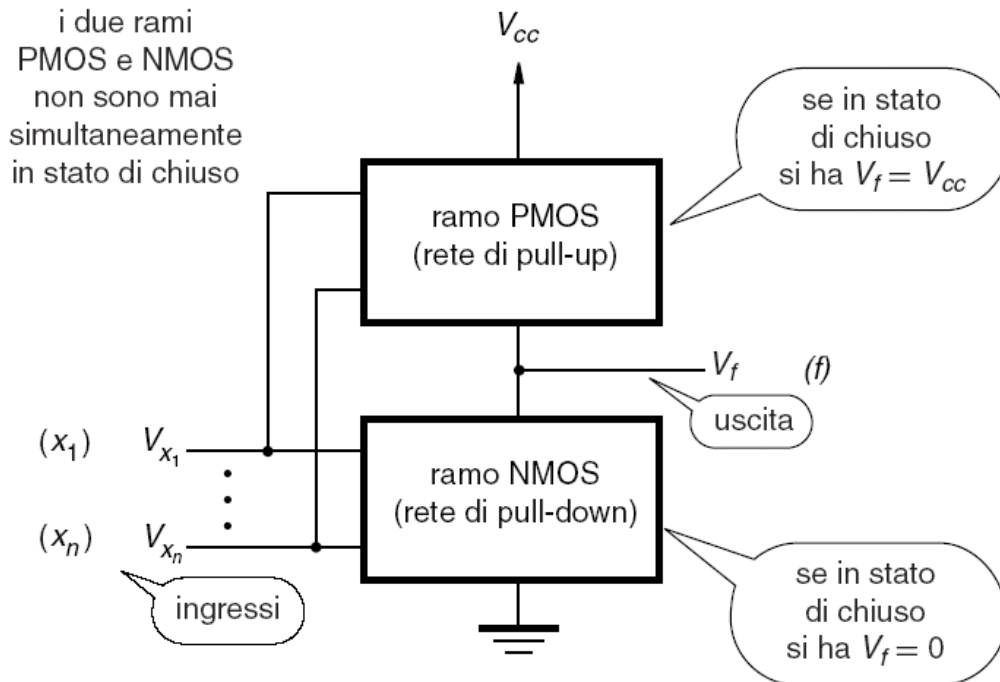

# L'operatore logico NAND

- **Il risultato è 0 se e solo se sono 1 ambedue i termini del prodotto.**


□ Operatore logico:  $|$

□ Simbolo circuitale:

□ Tabella di verità

A	B	A B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Sintesi di NAND in CMOS

 

schema elettrico

costo = 4 transistori

$x_1$	$x_2$	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$f$
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	1
1	0	off	on	on	off	1
1	1	off	off	on	on	0

tabella di verità

# L'operatore logico NOR

- **Il risultato è 0 se almeno uno dei due termini è 1.**


□ Operatore logico: ↓

□ Simbolo circuitale:

□ Tabella di verità

A	B	$A \downarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

# Sintesi di NOR in CMOS

 

costo = 4 transistori

$x_1$	$x_2$	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$f$
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	0
1	0	off	on	on	off	0
1	1	off	off	on	on	0

tabella di verità

## Insiemi di operatori algebrici funzionalmente ridondanti e completi

- $\{+, \cdot, -\}$  è funzionalmente *ridondante*
- $\{\cdot, -\}$  è funzionalmente *completo*
- $\{+, -\}$  è funzionalmente *completo*
- Dimostrazione tramite il teorema di De Morgan:


$$x + y = \neg(\neg(x + y)) = \neg(\neg x * \neg y)$$

$$x * y = \neg(\neg(x * y)) = \neg(\neg x + \neg y)$$

## Porte funzionalmente complete

- La porta NAND è funzionalmente completa:
  - da sola basta per esprimere tutte le altre porte
- Trasformare una porta qualunque in una combinazione di NAND si può fare sempre, ma in generale in più di un modo.
- Se non si bada particolarmente al costo, la trasformazione è molto semplice.
- Le stesse considerazioni valgono anche per la porta NOR (è funzionalmente completa).
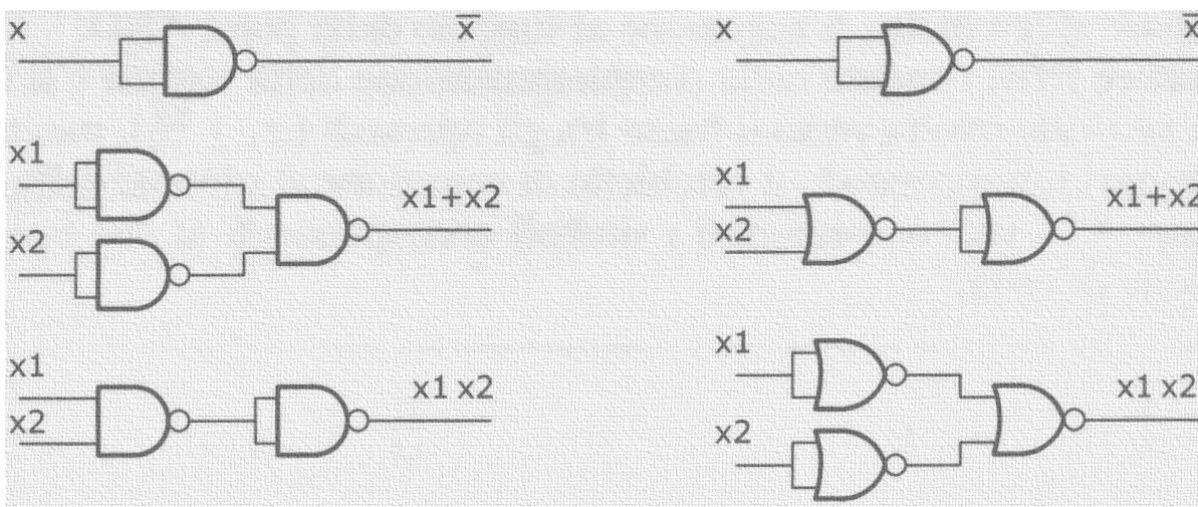
## Costruzione delle operazioni di NOT, OR e AND dalle porte NAND e NOR





## L'operatore logico XOR (OR esclusivo)

- *Il risultato è 1 se e solo se vale 1 solo un termine del prodotto.*
  - Tabella di verità XOR a due ingressi (diseguaglianza)

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- generalizzato a  $n$  variabili di ingresso: l'uscita vale 1 se e solo se il numero di 1 è dispari

## L'operatore logico NXOR (o X-NOR)

- *Il risultato è 1 se entrambi i termini hanno lo stesso valore.*
  - Tabella di verità NXOR a due ingressi (eguaglianza)

A	B	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1


- generalizzato a  $n$  variabili di ingresso: l'uscita vale 1 se e solo se il numero di 1 è pari

## Porte a tre o più ingressi

- Alcuni tipi di porte a 2 ingressi si possono generalizzare a 3, 4, ecc ingressi.
- Le due porte a più ingressi più usate sono la porta AND e la porta OR.
- Tipicamente si usano AND (o OR) a 2, 4 o 8 ingressi (raramente più di 8).

## Porta AND a tre ingressi

simbolo funzionale

 


l'uscita vale 1 se e solo se tutti e 3 gli ingressi valgono 1

tabella di verità

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

# Porta OR a tre ingressi

simbolo funzionale

 


l'uscita vale 0 se e solo se tutti e 3 gli ingressi valgono 0

tabella di verità

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 
# Realizzazione ad albero

- La porta AND a 3 ingressi si realizza spesso come albero di porte AND a 2 ingressi (ma non è l'unico modo).



- Nota bene: non tutti i tipi di porte a più di 2 ingressi si possono realizzare come alberi di porte a 2 ingressi (funziona sempre con AND, OR, X-OR e X-NOR).

## Porta AND a 4 ingressi

 



costruzione ad albero della porta AND a quattro ingressi usando solo porte AND a due ingressi (idem per porta OR)

- si generalizza a  $n$  ingressi nel modo ovvio

## Porta 3-State (1/3)


- La porta **3-state** (3-state buffer) lascia passare in uscita il segnale di ingresso, così come è.
- Essa dispone però anche di un ingresso di controllo, che permette di porre l'uscita in stato di isolamento elettrico (o di alta impedenza,  $Z$ ).
- Quando la porta è isolata, è come se l'uscita non fosse presente.
- La porta 3-state è fondamentale per collegare più dispositivi alla medesima linea di uscita.
- Tipicamente si usa per collegare più dispositivi allo stesso bus (fascio di linee).

## Porta 3-state (2/3)

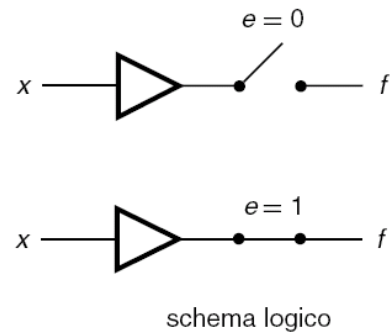
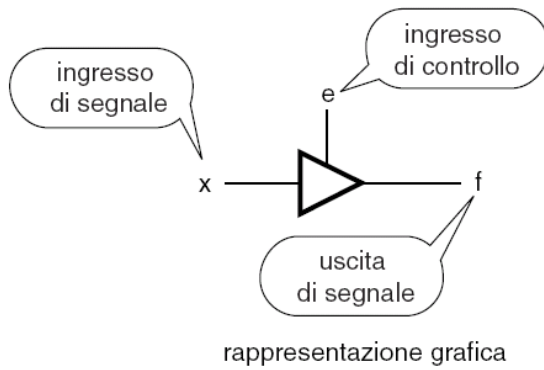


$e$	$x$	$f$
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

tabella di verità

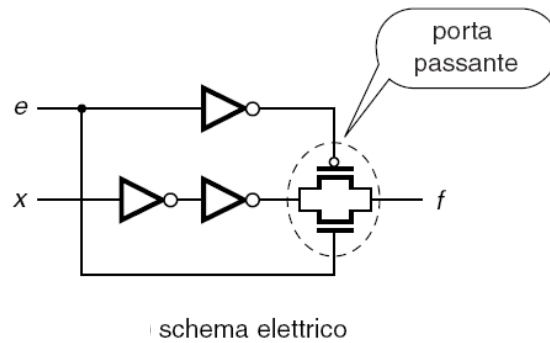

## Porte 3-state (3/3)

  

- Se  $b = 1 \Rightarrow z = x$
- Se  $b = 0 \Rightarrow z$  è in alta impedenza (indefinito)
- In questo esempio la var.  $d$  diventa *bidirezionale* grazie alla presenza di una porta 3-state

---

## Costo di realizzazione

- Costo di realizzazione:
  - il numero di transistori per realizzare una porta dipende dalla tecnologia, dalla funzione e dal numero di ingressi
- In tecnologia CMOS si ha:
  - porta NOT: 2 transistori
  - porte NAND e NOR: 4 transistori
  - porte AND e OR: 6 transistori
  - altre porte:  $\geq 4$  transistori

---


## Velocità di commutazione

- Velocità di commutazione:
  - la velocità di commutazione di una porta dipende dalla tecnologia, dalla funzione e dal numero di ingressi
  - le porte più veloci (oltre che più piccole) sono porte NAND e NOR a 2 ingressi: commutano in meno di 1 nanosecondo ( $10^{-9}$  s, un miliardesimo di secondo)


## Costo e velocità di una rete logica

- Il costo e la velocità di commutazione delle porte logiche danno un'indicazione del costo della rete logica e del ritardo di propagazione associato alla rete stessa, rispettivamente.
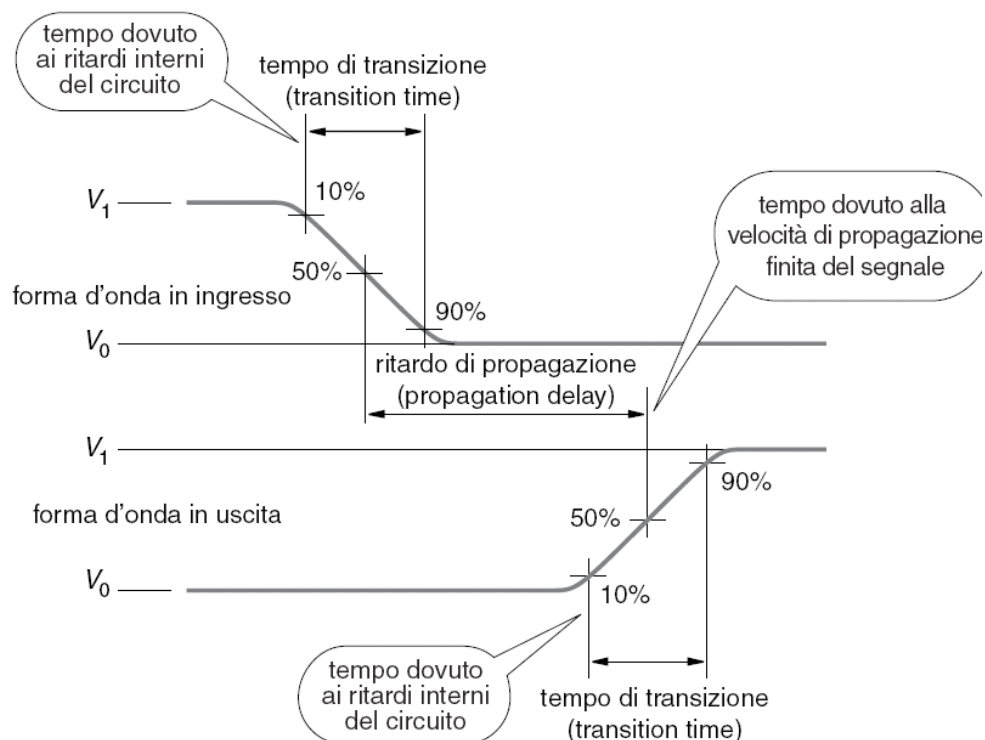
## Cause fisiche del ritardo di una porta



# Esempio di circuito integrato

 

- Circuito a scala di integrazione piccola (SSI)

Dalla rete combinatoria alla tabella di verità  
e all'espressione booleana

## ANALISI DI RETI COMBINATORIE




- A ogni funzione combinatoria, data come espressione booleana, si può sempre associare un circuito digitale, formato da porte logiche di vario tipo, chiamato rete combinatoria.
- Gli *ingressi* della rete combinatoria sono le variabili della funzione.
- L'*uscita* della rete combinatoria emette il valore assunto dalla funzione.


- Una rete combinatoria è un circuito digitale:
  - dotato di  $n \geq 1$  ingressi principali e di un'uscita
  - formato da porte logiche AND, OR e NOT (ed eventualmente anche da altri tipi di porte)
  - e privo di retroazioni
- Costruzione della rete combinatoria a partire dalla funzione logica data come espressione booleana:
  - variabili dirette e negate
  - ogni termine dell'espressione è sostituito dalla corrispondente rete di porte fondamentali
  - le uscite corrispondenti a ogni termine si compongono come indicato dagli operatori

## Esempio

$$f(a, b, c) = a b + !c$$

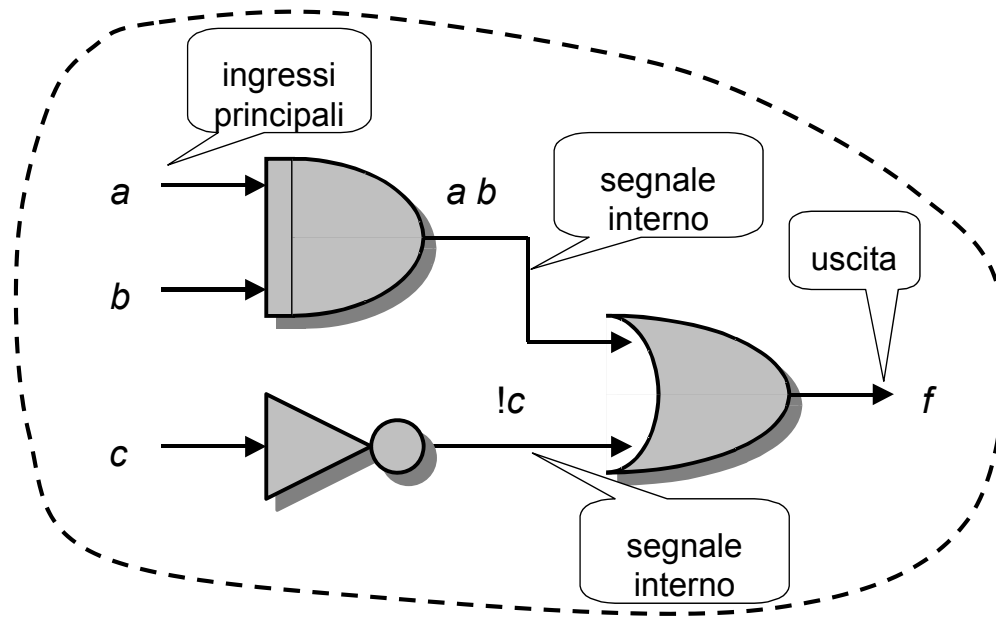

## Altro Esempio

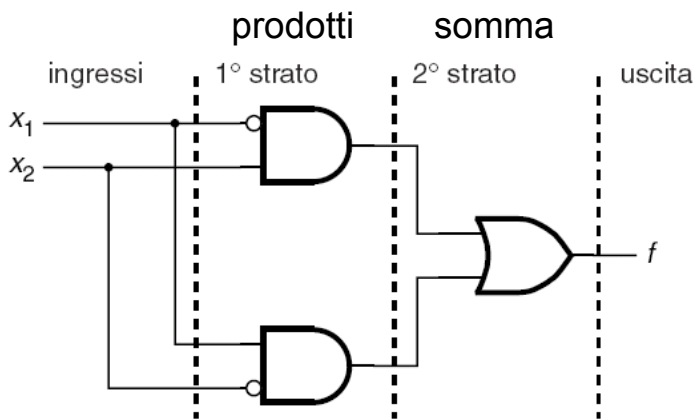

rete combinatoria  
a 2 livelli (o strati),  
di tipo somma  
di prodotti

$$f = \bar{x}_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2$$

tabella di verità  
della funzione  
combinatoria  
corrispondente  
alla rete combinatoria

#	$x_1$	$x_2$	$\bar{x}_1 \cdot x_2$	$x_1 \cdot \bar{x}_2$	$f = \bar{x}_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2$ $= x_1 \oplus x_2$
0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1
2	1	0	0	1	1
3	1	1	0	0	0


## Simulazione Circuitale

- Analizzare una rete combinatoria significa passare dalla rete stessa data come circuito formato da porte logiche, alla tabella di verità.
- La tabella di verità della rete combinatoria può anche essere ricavata per simulazione del funzionamento circuitale della rete combinatoria stessa.
- Per simulare il funzionamento circuitale di una rete combinatoria, si applicano valori agli ingressi e li si propaga lungo la rete fino all'uscita, determinandone il valore.

## Rete $\Rightarrow$ Tabella di Verità


(1/4)

(corrisponde alla riga 0 della tabella)

 


risultato della simulazione:  $f(0, 0, 0) = 1$

(corrisponde alla riga 1 della tabella)

 


risultato della simulazione:  $f(0, 0, 1) = 0$

(corrisponde alla riga 2 della tabella)

 

risultato della simulazione:  $f(0, 1, 0) = 1$

(corrisponde alla riga 7 della tabella)

 

risultato della simulazione:  $f(1, 1, 1) = 1$


## Analisi formale

- Si può descrivere la rete combinatoria dandone l'espressione booleana corrispondente.
- L'espressione booleana è strutturalmente legata alla rete combinatoria cui corrisponde.
- Reti combinatorie strutturalmente diverse hanno espressioni booleane differenti.
- Reti combinatorie strutturalmente diverse ma equivalenti, hanno espressioni booleane differenti ma trasformabili l'una nell'altra.
- Si ricava l'espressione booleana della rete esaminando formalmente come si propagano i segnali interni alla rete stessa.

## Rete $\Rightarrow$ Espressione

(1/3)

 1. Data una rete si applicano i nomi ai segnali interni:  $p$ ,  $q$  e  $r$



## Rete $\Rightarrow$ Espressione


(2/3)

2. Si ricavano le espressioni booleane dei segnali interni

$$p = /a b$$

$$q = /c$$

$$r = /a c$$

 

- Si ricava l'uscita come espressione booleana dei segnali interni:


$$f = p + q + r$$

- Quindi, per sostituzione, si ricava l'uscita come espressione booleana:

$$f = p + q + r$$

$$f(a, b, c) = \neg a b + \neg c + \neg a c$$

 l'espressione booleana così trovata ha una struttura conforme allo schema logico di partenza




# Espressione $\Rightarrow$ Tabella di Verità

# riga	a	b	c	$\neg a b + \neg c + \neg a c$	f
0	0	0	0	$\neg 0 0 + \neg 0 + \neg 0 0$	1
1	0	0	1	$\neg 0 0 + \neg 1 + \neg 0 1$	1
2	0	1	0	$\neg 0 1 + \neg 0 + \neg 0 0$	1
3	0	1	1	$\neg 0 1 + \neg 1 + \neg 0 1$	1
4	1	0	0	$\neg 1 0 + \neg 0 + \neg 1 0$	1
5	1	0	1	$\neg 1 0 + \neg 1 + \neg 1 1$	0
6	1	1	0	$\neg 1 1 + \neg 0 + \neg 1 0$	1
7	1	1	1	$\neg 1 1 + \neg 1 + \neg 1 1$	0

## Equivalenza tra Reti Combinatorie

- Una funzione combinatoria può ammettere più reti combinatorie differenti che la sintetizzano.
- Reti combinatorie che realizzano la medesima funzione combinatoria si dicono equivalenti.
- Esse hanno tutte la stessa funzione (tabella di verità), ma possono avere struttura (e costo) differente.
- Per vedere se due reti combinatorie siano equivalenti, basta confrontarne le tabelle di verità, oppure cercare di trasformare l'una nell'altra.

## Esempio di Reti Equivalenti

 

$$f_1 = a b + a c$$

$$f_2 = a (b + c)$$

Trasformazione:

$$f_1 = a b + a c =$$

$$= a (b + c) =$$

$$= f_2$$


(proprietà distributiva)



## Velocità e costo di una rete combinatoria

- La velocità di una rete combinatoria è misurata dal tempo che una variazione di ingresso impiega per modificare l'uscita (ritardo di propagazione):
  - per calcolare la velocità di una rete combinatoria, occorre conoscere i ritardi di propagazione delle porte componenti la rete, e poi esaminare i percorsi ingresso-uscita.
- Il costo di una rete combinatoria si valuta in vari modi (criteri di costo):
  - numero di porte, per tipo di porta e per quantità di ingressi
  - numero di porte universali (NAND o NOR)
  - numero di transistori
  - complessità delle interconnessioni
  - e altri ancora ...

## Ritardo e Frequenza

 

$$\text{ritardo totale} = 5 \text{ ns} = 5 * 10^{-9} \text{ s}$$


$$\text{frequenza di commutazione} = 1 / 5 \text{ ns} = 200 \text{ MHz}$$

## Criterio dei Letterali

- Il **criterio di costo** più comune è quello cosiddetto **dei letterali** (o degli ingressi).
- Vale *unicamente per le reti combinatorie a due livelli*, cioè con due soli strati di porte logiche.
- Rete **Somma di Prodotti** (*Sum-of-Products*, SoP, SP):
  - porte AND seguite da una porta OR
- Rete **Prodotto di Somme** (*Product-of-Sums*, PoS, PS):
  - porte OR seguite da una porta AND
- Il *costo della rete* è il numero di comparse di variabili che figurano nell'espressione booleana della rete.
- Non si fa distinzione tra variabili dirette e negate.
 
## Costo in Letterali

rete combinatoria a due livelli di tipo SP



costo della rete: 4 letterali

---

Forme canoniche

# SINTESI DI RETI COMBINATORIE

---

## Forma canonica

- Data una funzione booleana, la soluzione iniziale al problema di determinarne un'espressione booleana equivalente, consiste nel ricorso alle forme canoniche.
- Le forme canoniche sono la forma **somma di prodotti** (SP) (*sintesi in 1<sup>a</sup> forma canonica*) e quella **prodotto di somme** (PS) (*sintesi in 2<sup>a</sup> forma canonica*), rispettivamente.
- Data una funzione booleana esistono una e una sola forma canonica SP, e una e una sola forma canonica PS, che la rappresentano.

## Prima forma canonica

- Data una funzione  $f$  delle  $n$  variabili  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , la **prima forma canonica** si ottiene come **somma di un numero di termini pari al numero di righe in cui la funzione vale 1**, ciascuno dei quali è costituito dal prodotto di tutte le variabili  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ; nel prodotto, ciascuna variabile appare in forma diretta o complementata a seconda del fatto che, sulla corrispondente riga su cui la funzione vale 1, la variabile valga 1 o 0.
- Un tale termine è detto *prodotto fondamentale* (o *mintermine*).

## Prima forma canonica (def. alternativa)

- Data una tabella di verità a  $n \geq 1$  ingressi della funzione da sintetizzare, la funzione  $f$  che la realizza può essere specificata come:
  - la somma logica (OR) di tutti (e soli) i termini prodotto (AND) delle variabili di ingresso corrispondenti agli 1 della funzione
  - ogni termine prodotto (o *mintermine*) è costituito dal *prodotto logico delle variabili di ingresso (letterali)* prese:
    - in forma naturale se valgono 1
    - in forma complementata se valgono 0

## Esempio 1

(1/3)

- Considera l'esempio seguente:

a	b	f(a,b)
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- È intuitivo osservare come la funzione possa essere ottenuta dallo OR delle funzioni  $f_1$  e  $f_2$  seguenti:

a	b	f(a,b)
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

=

a	b	$f_1(a,b)$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

+

a	b	$f_2(a,b)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

## Esempio 1

(2/3)

- Per cui, intuitivamente, si ottiene:

a	b	f(a,b)
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

=

a	b	$f_1(a,b)$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

+

a	b	$f_2(a,b)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

  
 $f_1(a,b) = \overline{a}b$        $f_2(a,b) = ab$

- Infatti, quando  $a = 0$  e  $b = 1$  il prodotto  $\overline{a}b$  assume valore 1, mentre vale 0 in tutti gli altri casi.

## Esempio 1

(3/3)

- Ne consegue:

<table border="1"><thead><tr><th>a</th><th>b</th><th>f(a,b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	a	b	f(a,b)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	=	<table border="1"><thead><tr><th>a</th><th>b</th><th>f<sub>1</sub>(a,b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table>	a	b	f <sub>1</sub> (a,b)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	+	<table border="1"><thead><tr><th>a</th><th>b</th><th>f<sub>2</sub>(a,b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	a	b	f <sub>2</sub> (a,b)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
a	b	f(a,b)																																															
0	0	0																																															
0	1	1																																															
1	0	0																																															
1	1	1																																															
a	b	f <sub>1</sub> (a,b)																																															
0	0	0																																															
0	1	1																																															
1	0	0																																															
1	1	0																																															
a	b	f <sub>2</sub> (a,b)																																															
0	0	0																																															
0	1	0																																															
1	0	0																																															
1	1	1																																															
$f(a,b)$	=	$\bar{a}b$	+	$ab$																																													

- Mettendo in OR i mintermini della funzione si ottiene un'espressione booleana della funzione stessa espressa come somma di prodotti:
  - nel mintermine (prodotto) una variabile compare nella forma naturale ( $x$ ) se nella configurazione di ingresso ha valore 1, nella forma complementata ( $\bar{x}$ ) se ha valore 0.

## Esempio 2

(1/2)

- Sia data una funzione in forma tabellare.

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$y$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

- Da questa *tabella di verità* è sempre possibile giungere alle forme canoniche.
  - Si considerino tutte le righe in cui  $z=1$
  - Si consideri il **prodotto delle variabili che danno  $z=1$**  (detto *prodotto fondamentale* o *mintermine*)
  - Le variabili possono essere in forma diretta o complementata.
  - Le somme di questi prodotti costituiscono la **prima forma canonica** o **forma SP – Somme di Prodotti**.

## Esempio 2

(2/2)

$$f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} + \overline{x_1} x_2 x_3 + x_1 x_2 \overline{x_3} + x_1 x_2 x_3$$

Somma di prodotti fondamentali o mintermini

Oppure in modo sintetico:

$$y = \sum_3(0,3,6,7)$$

si dice che  $y$ , funzione di 3 variabili, vale 1 per le configurazioni di peso 0,3,6,7.

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$y$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

## Esercizio: funzione *maggioranza*

- Si chiede di sintetizzare (in 1<sup>a</sup> forma canonica) una funzione combinatoria dotata di 3 ingressi  $a$ ,  $b$  e  $c$ , e di un'uscita  $f$ , funzionante come segue:
  - se la maggioranza (stretta) degli ingressi vale 0, l'uscita vale 0,
  - se la maggioranza (stretta) degli ingressi vale 1, l'uscita vale 1.

## Funzione maggioranza: tabella di Verità

l'uscita vale 1 se e solo se  
2 o tutti e 3 gli ingressi  
valgono 1  
(cioè se e solo se il valore 1  
è in maggioranza)

*mintermini*

# riga	a	b	c	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

## Funzione maggioranza: espress. booleana


- Dalla tabella di verità si ricava, tramite la sintesi in 1<sup>a</sup> forma canonica (somma di prodotti), l'espressione booleana che rappresenta la funzione:

$$f(a, b, c) = \overline{a} b c + a \overline{b} c + a b \overline{c} + a b c$$

- Dall'espressione booleana si ricava la rete combinatoria (il circuito), che è sempre a 2 livelli.




## Funzione maggioranza: schema logico

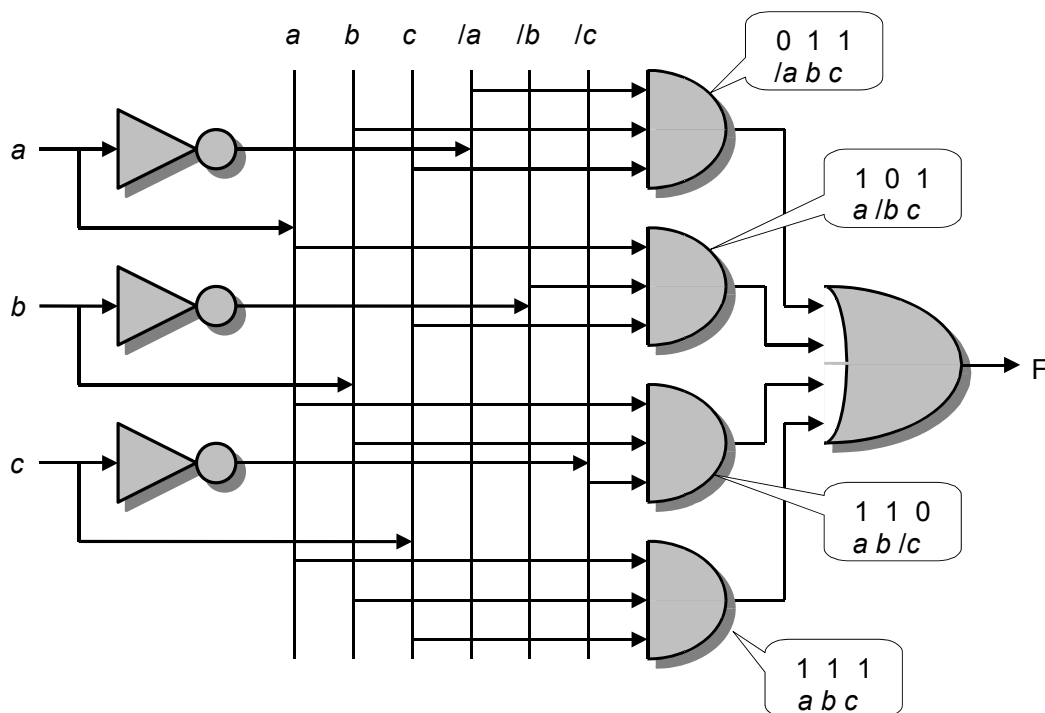
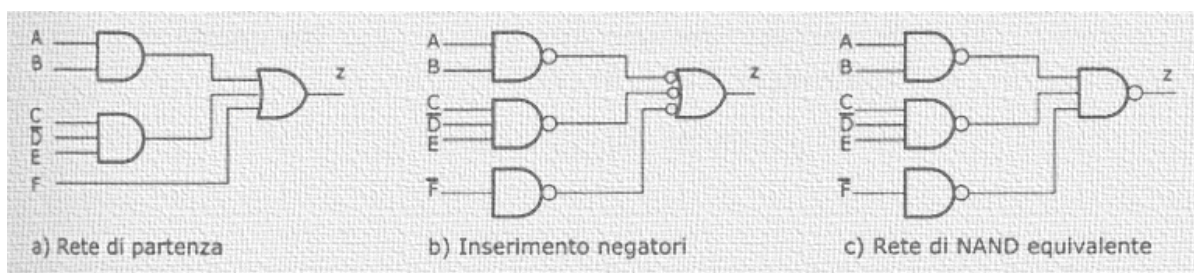
## Passaggio da rete SP a rete NAND

- Si inseriscono sui rami che collegano le uscite delle porte AND con gli ingressi della porta OR, coppie di NOT.
- Si sostituisce il simbolo della porta di uscita con quello del NAND.



## Seconda forma canonica

- Data una funzione  $f$  delle  $n$  variabili  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , la **seconda forma canonica** si ottiene **come prodotto di un numero di termini pari al numero di righe in cui la funzione vale 0**, ciascuno dei quali è costituito dalla somma di tutte le variabili  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , in forma diretta o complementata a seconda del fatto che, sulla corrispondente riga su cui la funzione vale 0, la variabile valga 0 oppure 1.
- I termini della somma vengono detti *somme fondamentali*.

## Seconda Forma Canonica (def. alternativa)

- Data una tabella di verità, a  $n \geq 1$  ingressi, della funzione da sintetizzare, la funzione  $f$  che la realizza può essere specificata come:
  - il prodotto logico (AND) di tutti (e soli) i termini somma (OR) delle variabili di ingresso corrispondenti agli 0 della funzione
  - ogni termine somma (o *maxtermine*) è costituito dalla somma logica delle variabili di ingresso (letterali) prese:
    - in forma naturale se valgono 0
    - in forma complementata se valgono 1

## Esempio 1

(1/3)

- Si consideri nuovamente lo stesso esempio:

a	b	f(a,b)
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- È intuitivo osservare come la funzione possa essere ottenuta dallo AND delle funzioni  $f_1$  e  $f_2$  seguenti:

<table border="1"><thead><tr><th>a</th><th>b</th><th>f(a,b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	a	b	f(a,b)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	=	<table border="1"><thead><tr><th>a</th><th>b</th><th>f<sub>1</sub>(a,b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	a	b	f <sub>1</sub> (a,b)	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	*	<table border="1"><thead><tr><th>a</th><th>b</th><th>f<sub>2</sub>(a,b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	a	b	f <sub>2</sub> (a,b)	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
a	b	f(a,b)																																															
0	0	0																																															
0	1	1																																															
1	0	0																																															
1	1	1																																															
a	b	f <sub>1</sub> (a,b)																																															
0	0	0																																															
0	1	1																																															
1	0	1																																															
1	1	1																																															
a	b	f <sub>2</sub> (a,b)																																															
0	0	1																																															
0	1	1																																															
1	0	0																																															
1	1	1																																															

## Esempio 1

(2/3)

- Per cui, intuitivamente, si ottiene:

<table border="1"><thead><tr><th>a</th><th>b</th><th>f(a,b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	a	b	f(a,b)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	=	<table border="1"><thead><tr><th>a</th><th>b</th><th>f<sub>1</sub>(a,b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	a	b	f <sub>1</sub> (a,b)	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	*	<table border="1"><thead><tr><th>a</th><th>b</th><th>f<sub>2</sub>(a,b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	a	b	f <sub>2</sub> (a,b)	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
a	b	f(a,b)																																															
0	0	0																																															
0	1	1																																															
1	0	0																																															
1	1	1																																															
a	b	f <sub>1</sub> (a,b)																																															
0	0	0																																															
0	1	1																																															
1	0	1																																															
1	1	1																																															
a	b	f <sub>2</sub> (a,b)																																															
0	0	1																																															
0	1	1																																															
1	0	0																																															
1	1	1																																															

$$f_1(a,b) = \neg(\neg a/b) \quad f_2(a,b) = \neg(a/b)$$

- infatti, per esempio, quando  $a = 0$  e  $b = 0$  il termine  $\neg(\neg a/b)$  assume valore 0, mentre vale 1 in tutti gli altri casi

- o anche:

$$f_1(a,b) = a + b \quad f_2(a,b) = \neg a + b$$

## Esempio 1

(3/3)

- Applicando le leggi di De Morgan, si ottiene la trasformazione seguente:

$$f_1(a, b) = \overline{(\overline{a}/b)}$$

$$f_2(a, b) = \overline{(a!b)}$$

$$f_1(a, b) = (a + b)$$

$$f_2(a, b) = \overline{(a + b)}$$

$$f(a, b) = (a + b) * \overline{(a + b)}$$

- Mettendo in AND i maxtermini della funzione si ottiene un'espressione booleana della funzione stessa espressa come prodotto di somme:
  - nel maxtermine (somma) una variabile compare nella forma naturale ( $x$ ) se nella configurazione di ingresso ha valore 0, nella forma complementata ( $\overline{x}$ ) se ha valore 1.

## Esempio 2: forma PS da tabella di Verità

# riga	a	b	c	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

maxtermini

$$f = (a + b + c) (a + b + \overline{c}) (a + \overline{b} + c) (\overline{a} + b + c)$$

## Esempio 3

(1/2)

#	$x_1$	$x_2$	$x_3$	termine	$f_1$	termine	$f_2$
0	0	0	0	$m_0$	1	$m_0$	1
1	0	0	1	$m_1$	1	$m_1$	1
2	0	1	0	$M_2$	0	$m_2$	1
3	0	1	1	$m_3$	1	$M_3$	0
4	1	0	0	$M_4$	0	$m_4$	1
5	1	0	1	$M_5$	0	$m_5$	1
6	1	1	0	$M_6$	0	$M_6$	0
7	1	1	1	$m_7$	1	$M_7$	0

$m_j$ : *jesimo*  
mintermine  
 $M_j$ : *jesimo*  
maxtermine

## Esempio 3

(2/2)

$$f_1 = m_0 + m_1 + m_3 + m_7$$

raccomandazione  
compatta

SP

$$f_2 = m_0 + m_1 + m_2 + m_4 + m_5 \quad f_2 = \sum_1 \underbrace{(0, 1, 2, 4, 5)}_{\text{mintermini}}$$

$$f_1 = M_2 \cdot M_4 \cdot M_5 \cdot M_6$$

raccomandazione  
compatta

PS

$$f_2 = M_3 \cdot M_6 \cdot M_7 \quad f_2 = \prod_0 \underbrace{(3, 6, 7)}_{\text{maxtermini}}$$

## Esempio 4

(1/2)

- Sia data una funzione in forma tabellare.
- Da questa *tabella di verità* è sempre possibile giungere alle forme canoniche.
  - Si considerino tutte le righe in cui  $z=0$
  - Si consideri **la somma delle variabili che danno  $z=0$**  (detta somma *fondamentale* o *maxtermine*)
  - Le variabili possono essere in forma diretta o complementata.
  - **I prodotti di queste somme** costituiscono la **seconda forma canonica o forma PS – Prodotti di Somme.**

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$y$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

## Esempio 4

(2/2)

$f(x_1, x_2, x_3) =$

$$(x_1 + x_2 + \bar{x}_3) \cdot (x_1 + \bar{x}_2 + x_3) \cdot (\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3) \cdot (\bar{x}_1 + x_2 + x_3)$$

Prodotto di somme fondamentali o maxtermini

Oppure in modo sintetico:

$$y = \prod_3(1, 2, 4, 5)$$

si dice che  $y$ , funzione di 3 variabili, vale 0 per le configurazioni di peso 1, 2, 4, 5.

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$y$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

## Forme canoniche: reti a 2 livelli

- Le forme canoniche danno luogo a reti a due livelli:
  - SP: 1° liv. AND, 2° liv. OR
  - PS: 1° liv. OR, 2° liv. AND
- Nota: al primo livello sono sempre disponibili gli ingressi anche in forma complementata.

## Dualità delle forme canoniche

- Le forme SP e PS sono duali tra loro e pertanto è sempre possibile passare da una forma all'altra
- Esempio:  $y = \sum_3(0,3,6,7) = \prod_3(1,2,4,5)$   
Consideriamo quando  $y = 1$ 
  - $y = x_1/x_2x_3 + x_1x_2/x_3 + x_1/x_2/x_3 + x_1/x_2x_3$
  - $y = (x_1/x_2x_3 + x_1x_2/x_3 + x_1/x_2/x_3 + x_1/x_2x_3)$
  - Applico De Morgan alla somma, ossia  $\overline{(x + y)} = \overline{x} * \overline{y}$  :
  - $y = \overline{(\overline{x_1/x_2x_3} * \overline{x_1x_2/x_3} * \overline{x_1/x_2/x_3} * \overline{x_1/x_2x_3})}$
  - Applico De Morgan ai singoli prodotti, ossia  $\overline{(x * y)} = \overline{x} + \overline{y}$  :
  - $y = (\overline{\overline{x_1} + \overline{\overline{x_2} + \overline{x_3}}}) * (\overline{\overline{x_1} + \overline{x_2} + \overline{\overline{x_3}}}) * (\overline{\overline{x_1} + \overline{\overline{x_2} + \overline{\overline{x_3}}}}) * (\overline{\overline{x_1} + \overline{\overline{x_2} + \overline{x_3}}})$
  - $y = (x_1 + x_2 + x_3) * (x_1 + x_2 + x_3) * (\overline{x_1 + x_2 + x_3}) * (\overline{x_1 + x_2 + x_3})$

---

forma minima  
metodo di Karnaugh

# MINIMIZZAZIONE DI RETI COMBINATORIE

---

## Costo in Letterali

- Sintesi in 1<sup>a</sup> forma canonica: la funzione logica ottenuta è costituita dagli elementi seguenti:
  - n° di mintermini pari agli 1 della funzione
  - per ogni mintermine, n° di letterali pari al numero delle variabili di ingresso
  - dualmente per la 2<sup>a</sup> forma canonica
- Il costo della rete è funzione del numero totale di letterali, cioè del n° di mintermini e del numero di letterali costituenti ciascun mintermine.



## Riduzione Algebrica

- L'uso delle proprietà e dei teoremi dell'algebra di commutazione consente (talvolta) di semplificare l'espressione logica:
  - ridurre sia il n° di mintermini sia il numero di letterali
- La semplificazione tramite le proprietà e i teoremi dell'algebra:
  - non è esprimibile tramite un algoritmo di riduzione
  - non garantisce di arrivare alla forma minima dell'espressione, cioè a quella costituita dal minimo numero di mintermini, ciascuno con il minimo numero di letterali (sempre espressa come forma di prodotti)

## Esempio

costo: 12

$$\begin{aligned}f_1 &= \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2x_3 + x_1x_2x_3 = \\ &= \bar{x}_1\bar{x}_2(\bar{x}_3 + x_3) + (\bar{x}_1 + x_1)x_2x_3 = \\ &= \bar{x}_1\bar{x}_2 \cdot 1 + 1 \cdot x_2x_3 = \\ &= \bar{x}_1\bar{x}_2 + x_2x_3 \quad (\text{forma minima})\end{aligned}$$

costo: 4

qui basta effettuare un doppio raccoglimento a fattore comune (si usano la proprietà distributiva, di complemento e dello 1)

## Considerazioni: mintermini adiacenti

- Dati due mintermini che differiscono per un solo letterale (che compare dunque in forma naturale e in forma complementata).
- Applicando le proprietà distributiva, di complemento e dello 1, si ottiene un solo termine prodotto costituito da tutti e soli i letterali identici nei due mintermini:

$$\begin{array}{c} \text{■ } /x /y z + /x y z = /x z (/y + y) = /x z 1 = /x z \\ \swarrow \quad \searrow \\ \phantom{\text{■ } } \end{array}$$

- I due mintermini si dicono logicamente **adiacenti**.

## Espressioni adiacenti e minimizzazione

- Facciamo riferimento alle sole forme SP (più semplici).
- Se supponga di avere l'espressione:

$$A/a + Aa$$

ove:        A è un qualsiasi prodotto di termini, e  
              a è una variabile booleana.

Allora:      $A/a + Aa = A(/a+a) = A*1 = A$

- Si dice che le espressioni  $A/a$  e  $Aa$  sono **adiacenti** perché le configurazioni delle variabili che le individuano hanno forma unitaria ossia differiscono solo per la variabile che appare sia in forma diretta che in forma complementata.
- La minimizzazione delle funzioni SP consiste nell'individuazione delle configurazioni adiacenti e nell'applicazione sistematica delle precedente proprietà.

## Considerazioni: 2 mintermini adiacenti

- Dati 2 ( $= 2^1$ ) mintermini logicamente adiacenti è possibile sostituirli con un unico termine prodotto dove è stato eliminato un letterale, qualunque sia il n° di letterali ( $\geq 1$ ) che li compongono originariamente.

- Esempio:

$$\begin{aligned} & /x /y z + /x y z = \\ & = /x z (/y + y) = \\ & = /x z 1 = \\ & = /x z \end{aligned}$$

## Considerazioni: 4 mintermini adiacenti

- Dati 4 ( $= 2^2$ ) mintermini logicamente adiacenti è possibile sostituirli con un solo termine prodotto dove sono stati eliminati due letterali, qualunque sia il n° di letterali ( $\geq 2$ ) che li compongono originariamente:

$$\begin{aligned} & /x /y z + /x y z + /x /y /z + /x y /z = \\ & = /x z (/y + y) + /x /z (/y + y) = \\ & = /x z 1 + /x /z 1 = \\ & = /x (z + /z) = \\ & = /x \end{aligned}$$

# Mappe di Karnaugh

- Le tabelle di verità non permettono di individuare i termini adiacenti  
⇒ servono le **mappe di Karnaugh**.
- Mappe di ordine 1, 2 e 3.

x	0	1							
	f(0)		f(1)						

x \ y	0	1							
0	f(0,0)	f(0,1)							
1	f(1,0)	f(1,1)							

x \ y z	00	01	11	10					
0	f(0,0,0)	f(0,0,1)	f(0,1,1)	f(0,1,0)					
1	f(1,0,0)	f(1,0,1)	f(1,1,1)	f(1,1,0)					

# Generalità sulle mappe di Karnaugh

- Una funzione di  $n$  variabili  $f(x_1, \dots, x_n)$  viene rappresentata su una mappa di Karnaugh di ordine  $n$ ;
- *una mappa di ordine  $n$  contiene  $2^n$  celle*;
- le coordinate delle  $2^n$  celle corrispondono alle  $2^n$  possibili configurazioni delle  $n$  variabili;
- sulla mappa di ordine  $n$  le celle sono disposte in modo tale che ogni cella è adiacente a  $n$  celle;
- su una mappa di ordine  $n$  si definisce **sottocubo di ordine  $m$**  con  $m \leq n$  un insieme di  $2^m$  celle tale per cui ciascuna casella del sottocubo è adiacente a  $m$  caselle del sottocubo stesso;
- *se su tutte le celle di un sottocubo di ordine  $m$  la funzione vale 1, il contributo complessivo delle  $2^m$  celle è dato dal prodotto delle  $(n - m)$  variabili che non variano nel sottocubo*. Nel prodotto la variabile compare in forma diretta se nel sottocubo vale 1, in forma complementata se nel sottocubo vale 0.

## Esempi di sottocubi

x	0	1
	0	1

■  $f(x)=x$

$\bar{x}$	y	0	1
0		1	1
1		0	0

$f(x,y)=\bar{x}$

$\bar{x}$	yz	00	01	11	10
0		1	1		
1			1		

$f(x,y,z)=\bar{x}/y+yz$

## Metodo di Karnaugh

- La mappa di Karnaugh è un metodo tabellare di rappresentazione della tabella di verità.
  - Sfrutta, nella rappresentazione, l'adiacenza logica tra mintermini.
  - Consente di derivare un algoritmo per semplificare in modo automatico l'espressione data come somma di prodotti (o prodotto di somme).
- **Algoritmo:**
  - ricerca gli implicanti
  - identifica gli implicanti primi
  - copri la funzione

## Metodo di Karnaugh: implicante

- Si definisce **implicante** *il prodotto di variabili corrispondente ad un sottocubo in cui la funzione vale 1*, ossia:
  - è un **sottogruppo di  $2^n$  celle adiacenti** dove la funzione **assume valore 1**, indicizzate da configurazioni di ingresso di  $n$  variabili, tali che le  $n$  variabili assumono valore 0 e 1 in tutti i modi possibili (esattamente  $2^n$ );
  - nel termine prodotto corrispondente è dunque possibile semplificare  $n$  letterali di ingresso.

## Metodo di Karnaugh: implicante primo

- Un **implicante** si dice **primo** se *corrisponde ad un sottocubo non completamente coperto da un altro sottocubo in cui la funzione è 1*, ossia:
  - è un implicante di dimensione massima, cioè non è contenuto in nessun altro implicante di dimensione superiore;
  - dunque genera il minimo numero di letterali nel termine prodotto corrispondente.

---

## Metodo di Karnaugh: implicanti essenziali

- Gli *implicanti primi* che fanno *necessariamente parte della copertura minima* della funzione si dicono **essenziali**.

---

## Metodo di Karnaugh: copertura

- Si definisce **copertura** della funzione **un insieme di sottocubi tale da coprire tutti gli 1 della funzione stessa**, ossia:
  - ricerca del numero minimo di implicanti primi che coprono tutti gli 1 della funzione (si genera così il numero minimo di termini prodotto);
  - gli implicanti primi possono anche essere parzialmente sovrapposti.

## Metodo di Karnaugh: minimizzazione

- La **minimizzazione** consiste nel **trovare una copertura formata da un insieme di sottocubi, ciascuno dei quali sia il più ampio possibile e non sia contenuto in altri sottocubi.**

→ La minimizzazione di una funzione booleana in forma SP si risolve con la ricerca di un insieme di implicanti primi che coprono la funzione.

## Esempio di copertura e minimizzazione

x\yz	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	1		

x\yz	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	1		

- La funzione è coperta in entrambi i casi.
- La copertura di destra fornisce la minima espressione SP, in quanto formata da sottocubi più ampi.



## Metodo di Karnaugh: esempio a 2 var.


- Sia data la funzione seguente:

$$f(x,y) = f(0, 2, 3) = \bar{x} \bar{y} + x \bar{y} + x y$$

m	x	y	f
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1

tabella di verità

mappa di Karnaugh SP

 

$$f(x,y) = \bar{x} + \bar{y}$$

## Metodo di Karnaugh: esempio a 3 var. (1/3)

$$f(x,y,z) = f(0,4,6,7) = x y z + x y \bar{z} + x \bar{y} \bar{z} + \bar{x} \bar{y} \bar{z}$$

forma SP


m	x	y	z	f
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

tabella di verità

## Metodo di Karnaugh: esempio a 3 var. (2/3)

la disposizione delle configurazioni per colonna rispetta il criterio di adiacenza

mappa di Karnaugh SP  
**yz**

 

$$f(x,y,z) = x y + /y /z$$


## Metodo di Karnaugh: esempio a 3 var. (3/3)

$$f(x,y,z) = x y + x /z + /x /y /z$$

m	x	y	z	f
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1


tabella di verità

forma SP

 

$$f(x,y,z) = x y + /y /z$$

## Metodo di Karnaugh: esempio a 4 var.

 

$p_1 = \bar{x} \bar{u}$  è implicante primo



$p_2 = \bar{x} y v$  è implicante primo

$p_3 = y u v$  è implicante primo

$p_4 = \bar{x} \bar{u} \bar{v}$  è implicante (ma non primo, perché è contenuto in  $p_1$ ) → **non va usato** (giacché non è primo)



$p_5 = x \bar{y} u \bar{v}$  è implicante primo (ed è anche mintermine)
 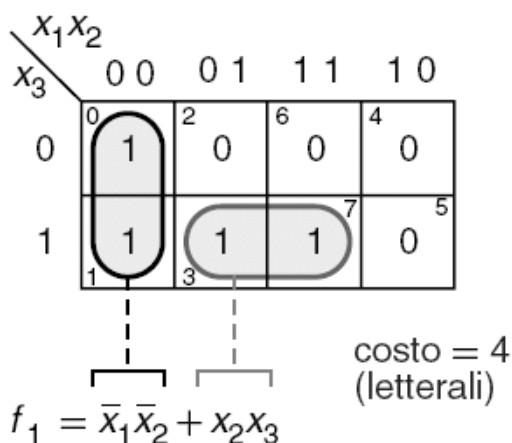
## Altri esempi di mappa di Karnaugh a 3 var.



Costi delle forme minime

## Mappa di Karnaugh a 4 var.

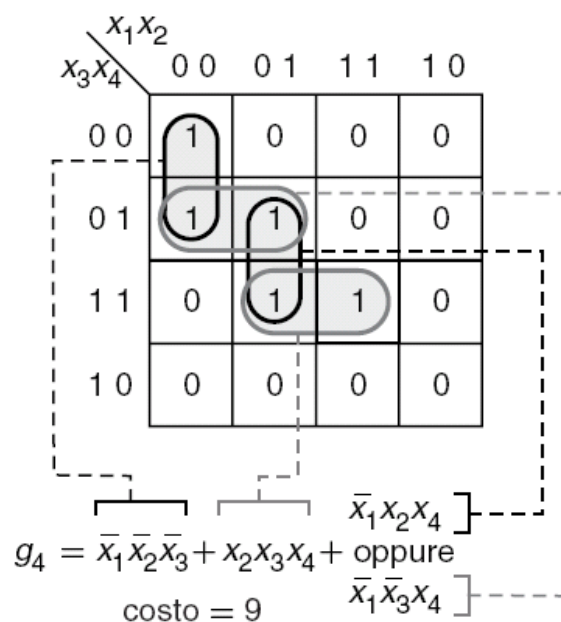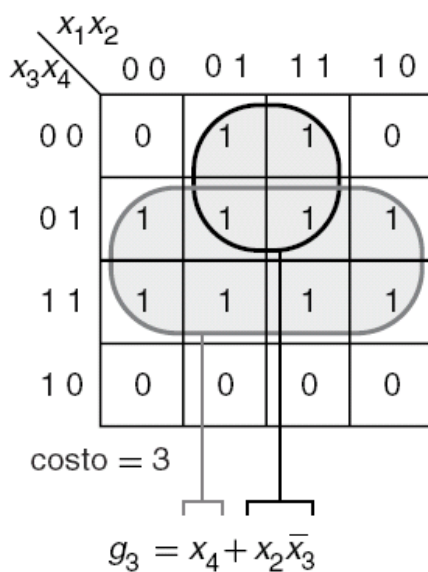

- Costi delle forme minime (non necessariamente uniche)

## Forma Mimima PS


- Il metodo di Karnaugh si estende senza difficoltà per costruire la forma minima PS (prodotto di somme) della funzione.
- Sulla mappa, si cercano i gruppi di 0, invece che i gruppi di 1.
- Da ogni gruppo si deriva un *maxtermine*, invece che un *mintermine*, coprendo gli 0 della funzione.
- Nota bene:** data una funzione, le forme minime SP e PS potrebbero avere costo differente;  
 $\Rightarrow$  in generale vanno ricavate entrambe, poi si sceglie la migliore.

## Condizione di indifferenza

- Alcuni valori di uscita della funzione possono non essere specificati.
- Si chiamano *condizioni di indifferenza* e si indicano con il simbolo '–' oppure '×'.
- Ciascuna condizione di indifferenza può essere risolta a 0 o a 1, l'una in modo indipendente dall'altra, secondo come convenga per ottenere una forma minima di costo basso (SP o PS, a scelta).

## Esempio - Cifra divisibile per 3

cifra decimale	#	codifica binaria				f
		$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$	
0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0
2	2	0	0	1	0	0
3	3	0	0	1	1	1
4	4	0	1	0	0	0
5	5	0	1	0	1	0
6	6	0	1	1	0	1
7	7	0	1	1	1	0
8	8	1	0	0	0	0
9	9	1	0	0	1	1
non usate	10	1	0	1	0	x
	11	1	0	1	1	x
	12	1	1	0	0	x
	13	1	1	0	1	x
	14	1	1	1	0	x
	15	1	1	1	1	x

 

---

## Metodi algoritmici

- Quando il numero della variabili supera 5 si usano metodi algoritmici (es. metodo di Quine-McCluskey)