
Calcolatori Elettronici


Interfacce

Ing. Gestionale e delle Telecomunicazioni
A.A. 2008/09
Gabriele Cecchetti

Sommario

- Organizzazione dello spazio di I/O
- Interfacce parallele di ingresso/uscita
 - senza *handshake*
 - con *handshake*
- Interfacce seriali

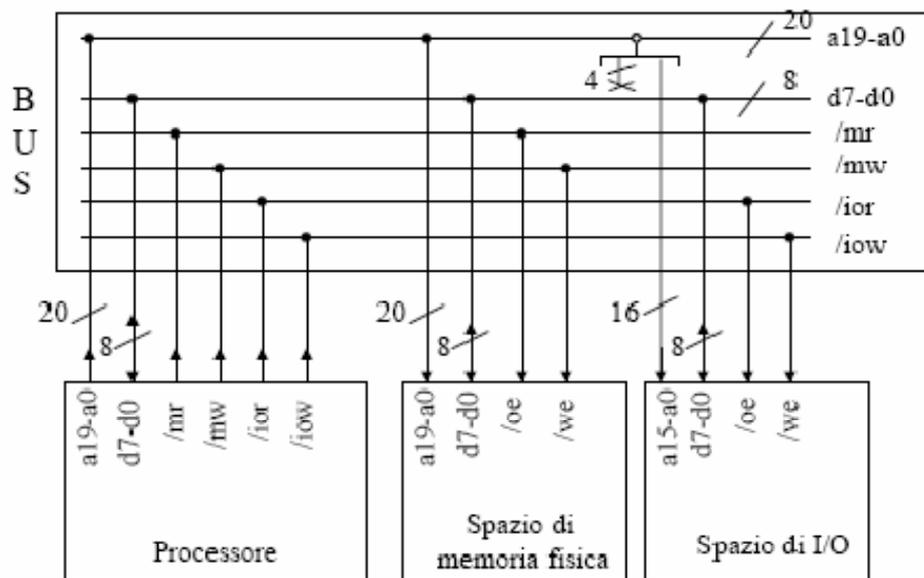Schema di un calcolatore elementare di riferimento




Organizzazione dello spazio di I/O

- Lo spazio di I/O è implementato mediante circuiti detti interfacce, che sono connessi sia al bus che ai trasduttori.
- Abbiamo utilizzato 16 delle 20 variabili per gli indirizzi, pertanto lo spazio di I/O è dotato di 64K locazioni


Schema funzionale di una semplice interfaccia

- L'interfaccia contiene **due registri da 8 bit** mediante i quali implementa due porte dello spazio di I/O.
- L'indirizzo di tali porte dipende da una maschera che affianca l'interfaccia.
- **Receiver Buffer Register (RBR)**: contiene l'ultimo byte che l'interfaccia ha prelevato dal trasduttore esterno. RBR è accessibile in lettura al processore.
- **Transmitter Buffer Register (TBR)**: il byte che contiene è reso disponibile al trasduttore esterno. TBR è accessibile in scrittura al processore.

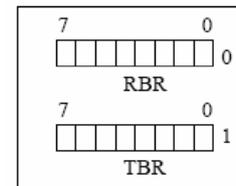

Schema funzionale di una interfaccia con registri di stato (1/2)

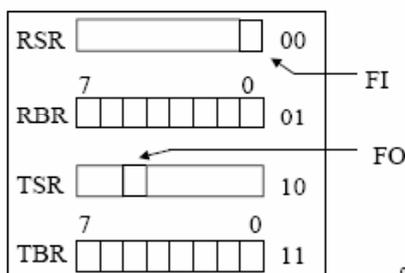- Il precedente tipo di interfaccia non consente alcuna sincronizzazione tra il processore ed il trasduttore esterno:
 - quando il processore preleva il contenuto di RBR non può sapere se si tratta di un nuovo byte
 - quando immette un nuovo dato in TBR non può sapere se il dato precedente è stato "consumato" dal trasduttore



FI: flag di buffer di ingresso pieno


FO: flag di buffer di uscita vuoto

Schema funzionale di una interfaccia con registri di stato (2/2)


- **FI=1** indica che **l'interfaccia ha ricevuto un nuovo byte** dal trasduttore e che tale byte è disponibile al processore nel registro RBR.
 - *Quando il processore preleva il dato da RBR, mediante una operazione di lettura, l'interfaccia mette automaticamente a 0 il valore di FI ed è pronta a ricevere un nuovo byte dal trasduttore.*
- **FO=1** indica che **il byte attualmente contenuto in TBR è stato prelevato dal trasduttore** e che l'interfaccia è disponibile ad accettare un nuovo dato.
 - *Quando il processore fornisce un nuovo dato all'interfaccia, mediante una operazione di scrittura, l'interfaccia mette automaticamente a 0 il valore di FO.*

I/O a controllo di programma

Sottoprogramma di ingresso

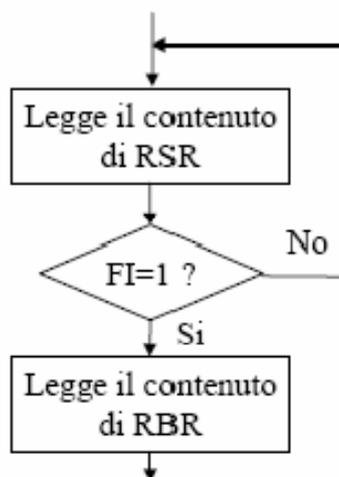

Sottoprogramma di uscita

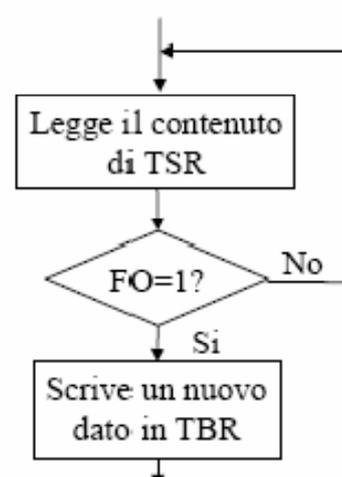

- Il processore spreca tempo per sincronizzarsi con il trasduttore esterno.

Interfaccia: variabili di ingresso e uscita

/cs /we /oe


1 - - : nessuna azione

0 1 1 : nessuna azione

0 1 0 : ciclo di lettura


0 0 1 : ciclo di scrittura

0 0 0 : non definito

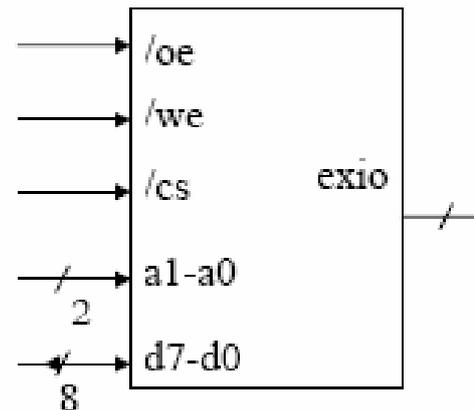

- **a1-a0** : indirizzo interno del registro coinvolto nel ciclo di lettura o di scrittura
- **d7-d0** : Variabili di uscita durante un ciclo di lettura, variabili di ingresso durante un ciclo di scrittura. Altrimenti in alta impedenza.
- **exio** : Utilizzate per lo scambio di informazioni con il trasduttore. Fortemente dipendenti dal tipo di interfaccia.


Interfaccia: modulo di espansione

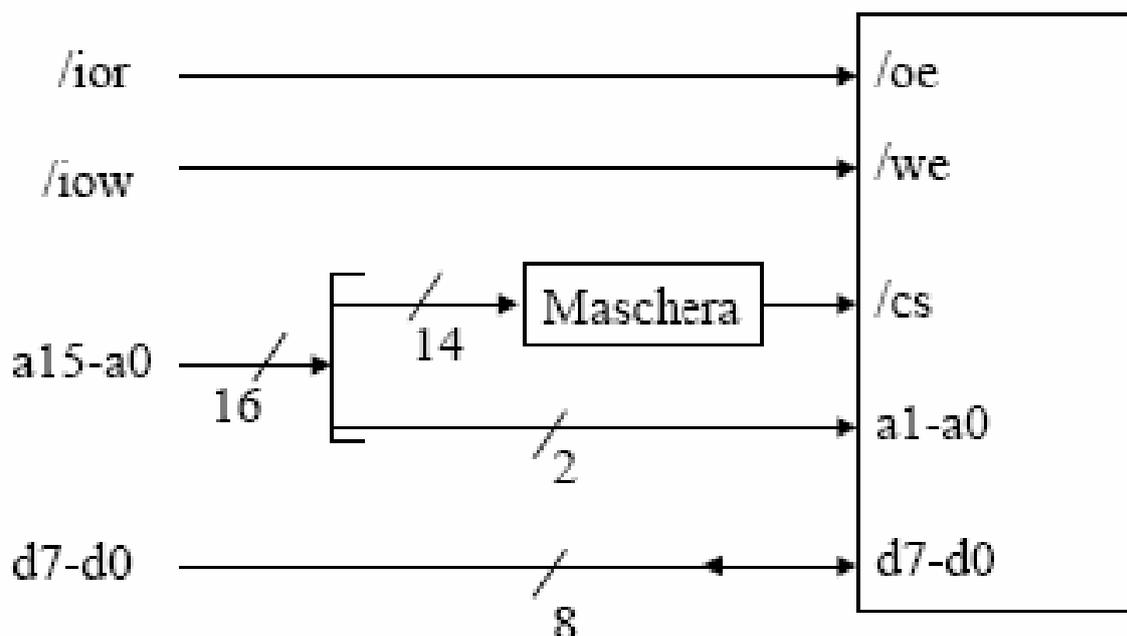

Interfacce parallele


- Le interfacce parallele gestiscono trasduttori in grado di trasferire in parallelo più bit.
- Possono essere classificate in:
 - *interfacce parallele senza handshake*: non consentono la sincronizzazione tra processore e trasduttore;
 - *interfacce parallele con handshake*: consentono tale sincronizzazione.

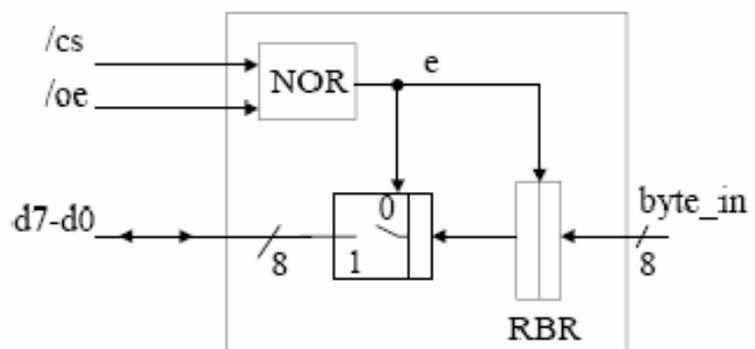Interfaccia parallela di ingresso senza handshake




- La maschera che genera $/cs$ riceve in ingresso tutte e 16 le variabili degli indirizzi e la configurazione per la quale genera 0 corrisponde all'indirizzo nello spazio di I/O del registro RBR.
- Quando l'interfaccia è selezionata ($/cs=0$) e inizia un ciclo di lettura ($/oe$ va a zero), allora 'e' passa da 0 a 1 ed il registro RBR memorizza il valore delle variabili $byte_in$. Inoltre le porte 3-state passano in conduzione.

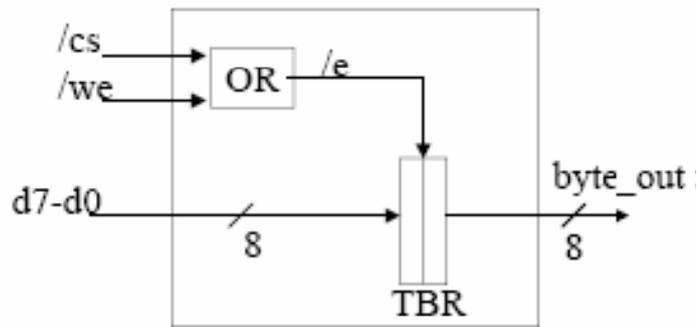Interfaccia parallela di uscita senza handshake




- La maschera che genera **/cs** riceve in ingresso tutte e 16 le variabili degli indirizzi e la configurazione per la quale genera 0 corrisponde direttamente all'indirizzo nello spazio di I/O del registro TBR
- Quando l'interfaccia è selezionata (**/cs=0**) e
 - inizia un ciclo di scrittura (**/we va a 0**), anche **/e passa da 1 a 0**;
 - quando finisce il ciclo di scrittura **/we torna a 1** ed **/e passa a 1**, quindi il registro TBR memorizza il byte presentato dal processore.

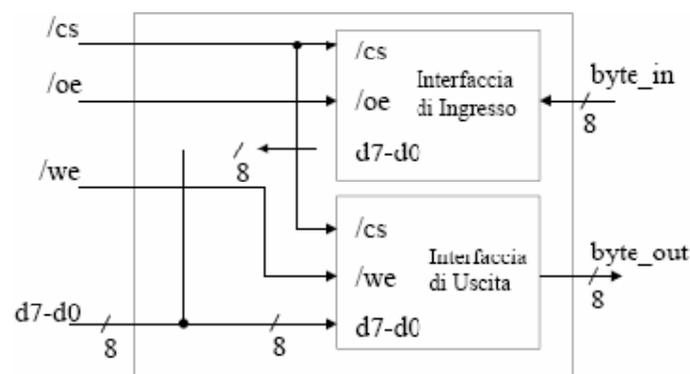Interfaccia parallela di ingresso-uscita senza handshake



- I due registri **RBR** e **TBR** implementano la stessa porta dello spazio di I/O:
 - se il ciclo e' di lettura viene coinvolto il registro **RBR**,
 - se il ciclo e' di scrittura viene coinvolto il registro **TBR**.
- Da un punto di vista funzionale è come se l'interfaccia avesse un unico registro **RTBR**

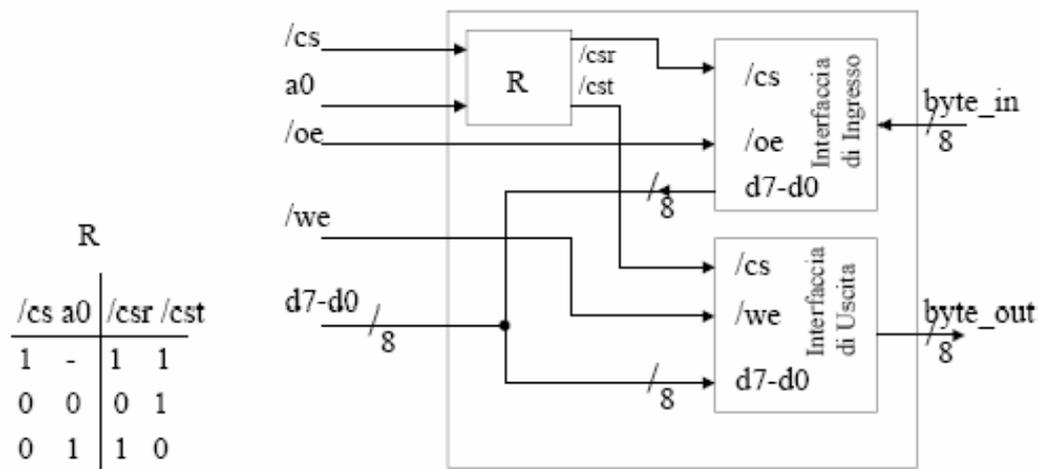Interfaccia parallela di ingresso-uscita senza *handshake*



- Interfaccia parallela di ingresso/uscita che mantiene la distinzione tra i registri RBR e TBR. Il registro viene selezionato mediante **a0**.

Interfacce parallele con *handshake*


- Le interfacce parallele con *handshake* sono dotate di due variabili, **rfd** e **/dav**, che consentono di colloquiare con il trasduttore.
- Le variabili **/dav** e **rfd** sono rispettivamente di ingresso e di uscita per l'interfaccia di ingresso, viceversa per l'interfaccia di uscita.
- L'*handshake* è gestito da una rete sequenziale asincrona che gestisce anche le variabili **FI** ed **FO**.

Interfaccia parallela di ingresso con *handshake*



- Situazione iniziale:
 - $rfd = 1$ l'interfaccia è disponibile a prelevare un dato;
 - $/dav = 1$ nessun dato utile è stato presentato dal trasduttore all'interfaccia.
- Il trasduttore presenta un byte utile come stato delle variabili $byte_in$ e pone $/dav$ a 0.
- L'interfaccia preleva il byte utile e lo memorizza nel registro RBR, quindi pone rfd a 0.
- Il trasduttore riporta $/dav$ a 1 ed attende che l'interfaccia riporti rfd a 1 ad indicare la disponibilità ad accettare un nuovo dato.

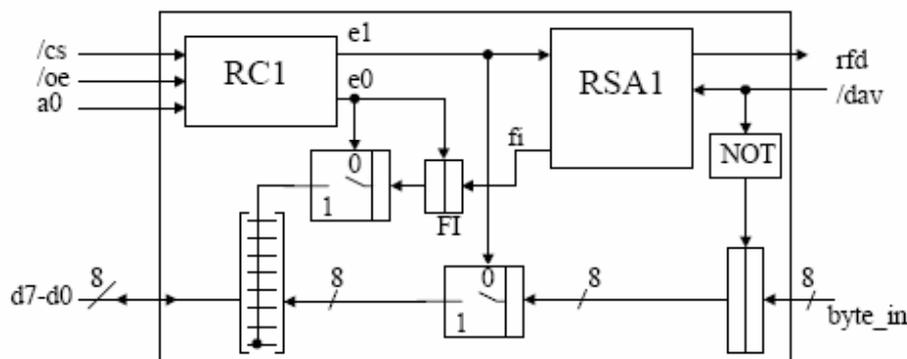Interfaccia parallela di ingresso con *handshake*



/cs	/oe	a0	e1	e0
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
others			0	0

RC1

Interfaccia parallela di ingresso con handshake (1/2)

		e1 /dav				rfd	fi
		00	01	11	10		
S0	S1	S1	(S0)	-	-	1	0
	S1	(S1)	(S1)	S2	S2	0	1
	S2	(S2)	S0	(S2)	(S2)	0	0


- Stato iniziale S0 per **e1 a 0** e **/dav a 1** (non è in corso un ciclo di lettura del registro RBR e nessun dato è stato ancora presentato dal trasduttore).
 - La rete tiene **fi a 0** e **rfd a 1** (nessun byte utile è disponibile per il processore e l'interfaccia è disponibile a ricevere un byte).
- Il trasduttore, dopo aver presentato un byte, pone **/dev a 0**.
 - La rete passa nello stato S1 in cui **fi va a 1** (un nuovo dato è disponibile per il processore), e **rfd a 0** (l'interfaccia non può ricevere altri byte).

Interfaccia parallela di ingresso con handshake (2/2)

		e1 /dav				rfd	fi
		00	01	11	10		
S0	S1	S1	(S0)	-	-	1	0
	S1	(S1)	(S1)	S2	S2	0	1
	S2	(S2)	S0	(S2)	(S2)	0	0


- Quando il processore compie un ciclo di lettura del registro RBR, **e1 va a 1** e la rete si porta nello stato S2 in cui mette **fi a 0**.
- Quando il ciclo di lettura termina (**e1 torna a 0**) e il trasduttore ha riportato **/dav a 1**, la rete torna nello stato iniziale S0 (in cui completa l'*handshake* riportando **rfd a 1**).

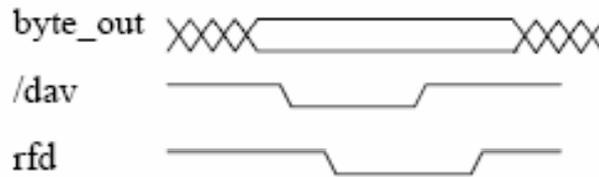Interfaccia parallela di uscita con *handshake*: temporizzazione



- Situazione iniziale:
 - $rfd = 1$ trasduttore è disponibile a prelevare un dato;
 - $/dav = 1$ nessun dato utile è contenuto nel registro TBR.
- L'interfaccia presenta un byte utile come stato delle variabili **byte_out** e pone **/dav a 0**.
- Il trasduttore preleva il byte utile, quindi pone **rfd a 0**.
- L'interfaccia riporta **/dav a 1** ed attende che il trasduttore riporti **rfd a 1** ad indicare la sua disponibilità ad accettare un nuovo dato.

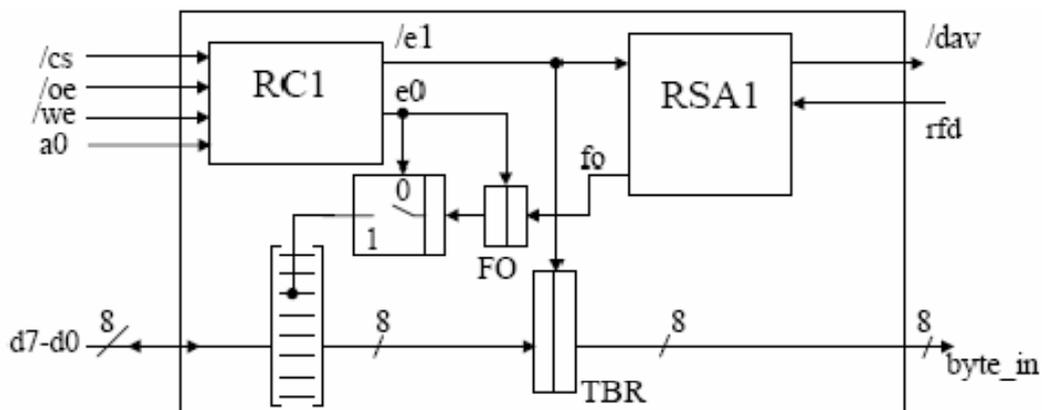Interfaccia parallela di uscita con *handshake*: schema funzionale



/cs	/we	/oe	a0	/e1	e0	
0	1	0	0	1	1	RC1
0	0	1	1	0	0	
others				1	0	

Interfaccia parallela di uscita con *handshake*: descrizione RSA (1/4)

- Si parte dallo stato stabile S0 per **/e1 a 1** e **rfd a 1** (non è in corso un ciclo di scrittura del registro TBR e il trasduttore è disponibile a ricevere un byte).
 - La rete tiene **fo a 1** e **/dav a 1** (il processore può scrivere un nuovo dato in TBR e nessun dato utile è presente come stato delle variabili *byte_out*).

	/e1 rfd				/dav	fo
	00	01	11	10		
S0	-	S1	(S0)	-	1	1
S1	-	(S1)	S2	-	1	0
S2	-	-	(S2)	S3	0	0
S3	-	-	S0	(S3)	1	0

Interfaccia parallela di uscita con *handshake*: descrizione RSA (2/4)

- Quando il processore compie un ciclo di scrittura in TBR, la variabile **/e1 va prima a 0** (la rete si porta in S1) **e poi torna ad 1** (la rete si porta in S2).
 - Il dato viene memorizzato in TBR.
- In S1 e S2 la rete tiene **fo a 0** per indicare al processore che non è possibile scrivere un altro dato. In S2, **/dav viene portato a 0** per indicare al trasduttore la presenza di un dato valido.

	/e1 rfd				/dav	fo
	00	01	11	10		
S0	-	S1	(S0)	-	1	1
S1	-	(S1)	S2	-	1	0
S2	-	-	(S2)	S3	0	0
S3	-	-	S0	(S3)	1	0

Interfaccia parallela di uscita con *handshake*: descrizione RSA (3/4)

- Il trasduttore preleva il dato e porta **rfd** a 0, facendo transire la rete nello stato S3 in cui **/dav** viene riportato ad 1.


	/e1 rfd				/dav	fo
	00	01	11	10		
S0	-	S1	(S0)	-	1	1
S1	-	(S1)	S2	-	1	0
S2	-	-	(S2)	S3	0	0
S3	-	-	S0	(S3)	1	0

Interfaccia parallela di uscita con *handshake*: descrizione RSA (4/4)

- Quando il trasduttore è disponibile a ricevere un altro dato riporta **rfd** a 1, facendo tornare la rete nello stato iniziale S0 in cui **fo** viene riportato ad 1.

	/e1 rfd				/dav	fo
	00	01	11	10		
S0	-	S1	(S0)	-	1	1
S1	-	(S1)	S2	-	1	0
S2	-	-	(S2)	S3	0	0
S3	-	-	S0	(S3)	1	0

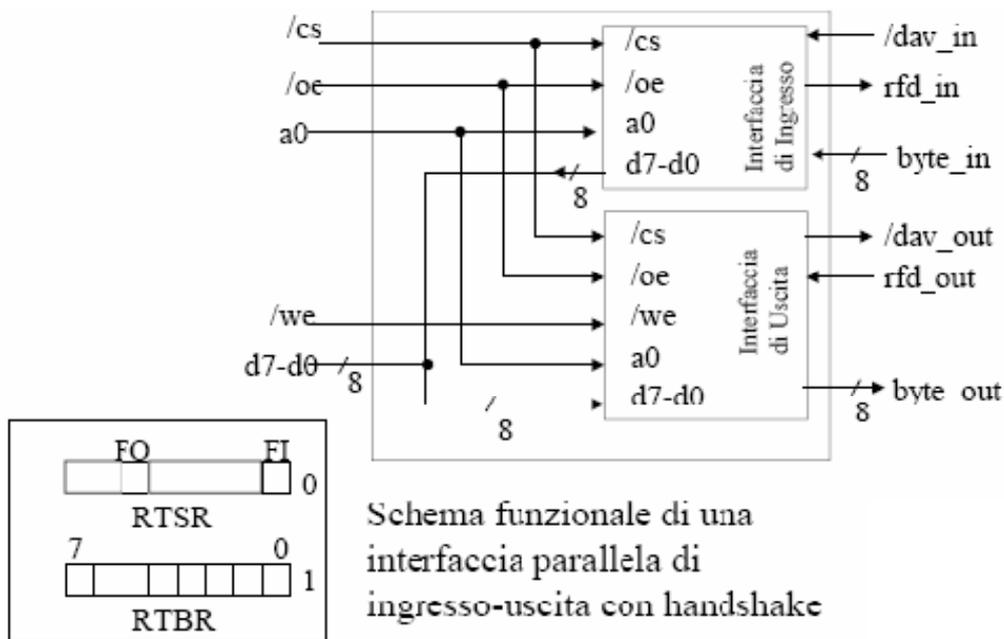Interfaccia parallela di ingresso-uscita con *handshake*: schema funzionale



Interfaccia seriale: generalità


- **Comunicazione seriale asincrona:** un dispositivo trasmettitore ed un ricevitore sono in grado di scambiare dati mediante una sola linea di collegamento sulla quale viaggiano serialmente i singoli bit.
- I bit sono trasmessi e ricevuti in gruppi detti **trame**.
- Durante la trasmissione di una trama i bit sono trasmessi con cadenza regolare (l'intervallo di un tempo T tra un bit e l'altro e' detto **tempo di bit**).
- *L'intervallo di tempo che intercorre tra la fine di una trama e l'inizio della successiva non è soggetto a vincoli.*
- **Bit-rate:** numero di bit inviati nell'unità di tempo durante la trasmissione di una trama ($1/T$).

Interfaccia seriale: trama


- Una trama è composta da un numero di bit che va da 7 a 12:
 - un *bit di start*;
 - da 5 a 8 bit utili (l'informazione vera e propria);
 - un eventuale *bit di parità*;
 - uno o due *bit di stop*.
- Tra una trama e l'altra la linea viene mantenuta nello *stato di marking*.
- Per trasmettere il bit di start si porta la linea nello *stato di spacing*.
- I bit di stop vengono trasmessi mantenendo la linea nello *stato di marking*.

Interfaccia seriale: esempio di trama

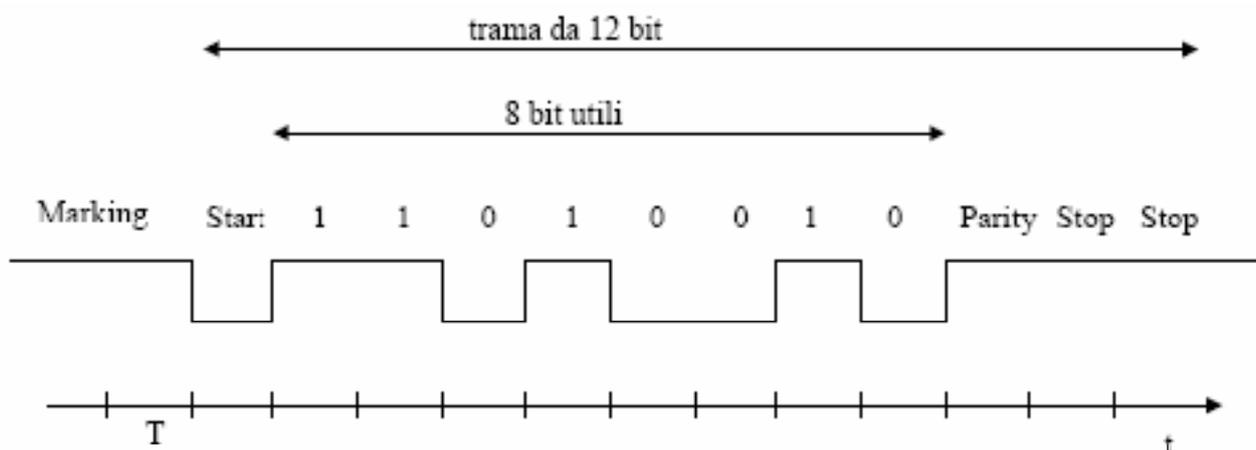- I bit utili vengono trasmessi portando la linea nello *stato di marking* (1) o nello *stato di spacing* (0).



Interfaccia seriale: schema funzionale

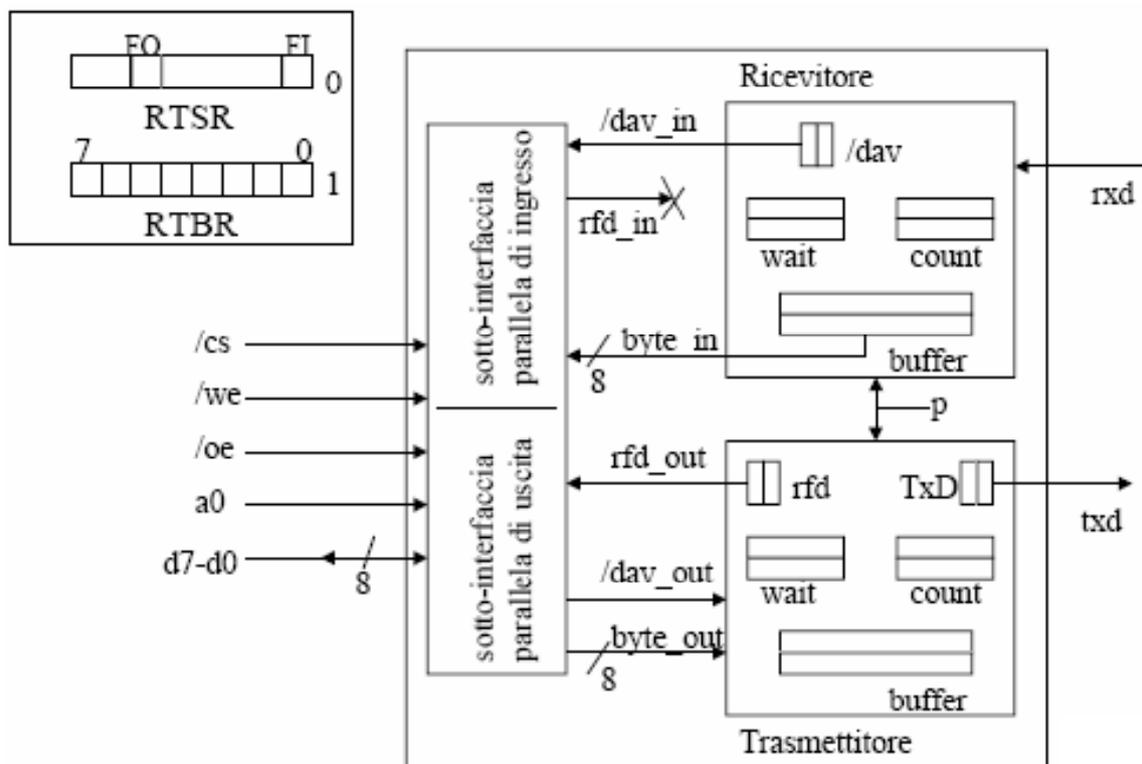

Interfaccia seriale: il ricevitore

1. Situazione iniziale: $/dav_in=1$ e $count=8$ (trama con 8 bit utili).
2. Il ricevitore attende l'arrivo di un bit di start sulla variabile di ingresso **rx**d.
3. Attende un tempo pari a $1,5 T$ in modo tale da memorizzare il primo bit utile quando è arrivato da un tempo pari a $T/2$ (*centratura del bit*).
4. Preleva tutti bit utili ad intervalli di tempo pari a T (*il registro count è utilizzato per tener conto dei bit ricevuti*).
Ogni volta che viene ricevuto un bit:
 1. il contenuto del registro buffer viene traslato a dx di una posizione;
 2. il bit viene immesso nel registro buffer come il suo bit più significativo.
5. Quando tutti i bit sono stati ricevuti, il ricevitore porta $/dav_in$ a 0 per notificare all'interfaccia di ingresso la presenza di un nuovo dato.
6. Attende un intervallo di tempo T in modo che arrivi il bit di stop e si riporta nello stato iniziale.

Interfaccia seriale: il trasmettitore

1. Il trasmettitore è inizialmente in una situazione di riposo con `rfd_out=1`, e attende che il valore della variabile di ingresso `dav_out` vada a 0.
2. A questo punto il trasmettitore mette `rfd_out` a 0 e preleva il byte utile.
3. Costruisce la trama, aggiungendo ai bit utili il bit di start, un eventuale bit di parità e uno o più bit di stop. Deposita la trama nel registro buffer.
4. Trasmette la trama, un bit per volta, utilizzando il registro **TxD**.
5. Completa l'*handshake* con la sotto interfaccia di uscita .
6. Il registro `count` viene utilizzato per effettuare il conteggio dei bit trasmessi ed il registro `wait` per trasmettere i bit con la dovuta cadenza.